

1- اربط بخط 3 ن

يقطع التيار

العداد  
الكهربائي

يحمي الدارة

القاطع  
الكهربائية في المنزل

يقيس الطاقة

الفاصل  
الكهربائية المستهلكة

2- اجب بصحيح أو خطأ 3ن

أ- الصهيرة مهمة لأنها:

تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية.....

تحمي المصباح أو الجهاز من التلف عندما يقوى التيار.....

توفر قوة في التيار الكهربائي.....

ب – تركيب المصابيح في الدارة الكهربائية بالمنزل على : 3ن

التوازي.....

التوالي.....

التوازي و التوالي.....

3- ارتكب كهربائي خطأ في انشاء هذه الدارة الكهربائية حاول اكتشافه 3 ن

4- ضع علامة امام الجواب الصحيح 4ن

\* التربة خليط من:

- مواد معدنية.....

- مواد عضوية.....

- مواد معدنية ومواد عضوية.....

5- بعد بضع سنوات تتحول اوراق النباتات المتساقطة على التربة و جنث الحيوانات الى غبار اسود يدعى : 4 ن

- الرماد.....

- الفرش الحرجي.....

- الدبال.....