

الامتحان الموحد المدرسي – الأسس الأول – لأقسام السنة السادسة ابتدائي
دورة يناير 2009
مادة النشاط العلمي
www.9alami.com

(1) املأ الفراغ بما يناسب: (2ن)

تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من : و

و و

(2) كيف تتركب الدارة الكهربائية المنزلية؟ (1 ن)

.....

(3) أرسم دارة كهربائية بسيطة مغلقة: (3 ن)

(4) تعيش في التربة مجموعة من الكائنات الحية.

أ- أذكر أمثلة للبعض منها: (2 ن)

.....
.....
.....

ب- ما هو دورها؟ (2 ن)

.....
.....
.....