

الامتحان الموحد المدرسي – الأسدس الأول – لأقسام السنة السادسة ابتدائي

دورة يناير 2009

النشاط العلمي (عناصر الإجابة)


(1) املأ الفراغ بما يناسب: (2ن)

ت تكون الدارة الكهربائية المنزليّة من : عداد وفاحص وصهيره وأسلاك التوصيل.

(2) كيف ترکب الدارة الكهربائية المنزليّة؟ (1 ن)

ترکب الدارة الكهربائية المنزليّة على التوازي.

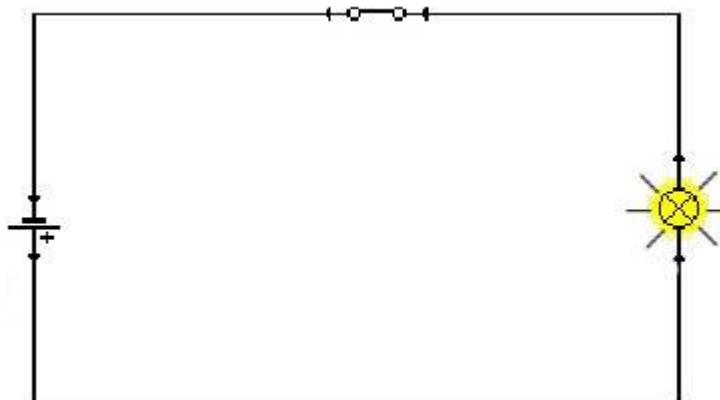(3) أرسم دارة كهربائية بسيطة مغلقة: (3 ن)



(4) تعيش في التربة مجموعة من الكائنات الحية.

أـ. ذكر أمثلة للبعض منها: (2 ن)

ديدان الأرض - حمار قبان - عقرب كاذب - ...

بــ ما هو دورها؟ (2 ن)

تهوية التربة وتخصيبها - تحويل بقايا النباتات والحيوانات إلى ذبال.