

الامتحان الموحد المدرسي – الأسدس الأول – لأقسام السنة السادسة ابتدائي
دورة يناير 2009
النشاط العلمي (عناصر الإجابة)
www.9alami.com


(1) املأ الفراغ بما يناسب: (2ن)

تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من : عداد و فاصل وصهيرة وأسلاك التوصيل.

(2) كيف تتركب الدارة الكهربائية المنزلية؟ (1 ن)

تركب الدارة الكهربائية المنزلية على التوازي.

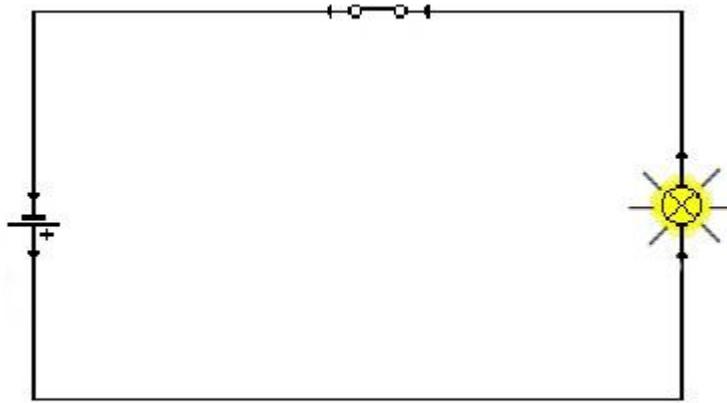(3) أرسم دائرة كهربائية بسيطة مغلقة: (3 ن)



(4) تعيش في التربة مجموعة من الكائنات الحية.

أ- أذكر أمثلة للبعض منها: (2 ن)

ديدان الأرض – حمار قبان – عقرب كاذب – ...

ب- ما هو دورها؟ (2 ن)

تهوية التربة وتخصيبها – تحويل بقايا النباتات والحيوانات إلى ذبال.