

الله اكبر والحمد لله رب العالمين  
العنوان: الثانويه العامه جمهوريه مصر

TECHNOLOGIE

# مشروع تكنولوجي الوامض الكهربائي

Le clignotant électronique

وزارة التربية والتعليم

بنية مكناس

ثانوية عبور المحمدية



مولودي أميرس زرهون

## الدراسة التقنية

تتجلى الوظيفة الخدماتية للوامض في إرشاد الزبناء نحو المخالفات التجارية (الصيدليات، الهواتف العمومية، ...) وذلك بإصدار إشارتين ضوئيتين متناوبتين، ولتحقيق ذلك لابد من إنجاز تركيبة كهربائية، لكن قبل ذلك يجب تمثيل هذه التركيبة على شكل رسم كهربوي.

### تعريف ف الرسم الكهربائي



الرسم الكهربائي هو تمثيل مخطاطي منمط لعناصر دارة كهربائية يمكننا من :

- ✓ التعرف على مكونات الدارة.
- ✓ دراسة العلاقات الوظيفية بين هذه المكونات.

## الحول التكنولوجية (التصور+التعريف)

لتحقيق تناوب إشارتين ضوئيتين توصلنا إلى التركيبة التالية:

### النراحيات

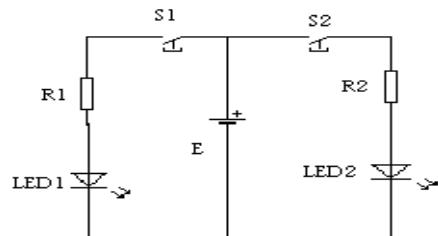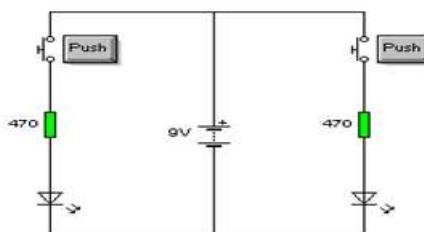

من أجل تجريب الحل المقترن ، سنقوم بتكييف عناصر التركيبة على لوحة التجريب. و القيام بأنشطة تجريبية باستعمال برنامج Crocodile لاستكشاف الوظائف التقنية لمكونات التركيبة الكهربائية.

### مكونات التركيبة :

ت تكون الدارة الكهربائية من المركبات التالية :

المكون	رمزه	الوظيفة التقنية داخل التركيبة
مقاومة	R	حماية الشبكة كهربائياً من الإلتلاف
ثنيلا متألق كهربائيا	▶	إصدار إشارة ضوئية (التشویر الضوئي)
ضلاوه أو عمود		تعذية التركيبة الكهربائية بالطاقة الكهربائية
سلك موصل مرن	—	توصيل التيار الكهربائي
زدفني	⊸	فتح وغلق الدارة الكهربائية

دراسة مكونات الدارة الكهربائية التي توصلنا إليها. (التركيبة 1)

## المقاومة او姆 Résistance

### 1- تعریف:

المقاومة مركب كهروي ثنائي المربط، غير مستقطب وهي عدة أنواع منها ما يقوم بالحد من التيار الكهربائي (مقاومة كربونية) ومنها ما يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية (مقواومات مسخنة).

**R**

### 2- الوحدة:

### 3- قيمة المقاومة ووحدة قياسها :



وحدة قياسها هي الأوم  $\Omega$ . للأوم أجزاء مضاعفات ذكر منها:

**تمرين تطبيقي:** حول ما يلي إلى الوحدة المطلوبة:

$$0,000047 \text{ M}\Omega = \dots \dots \dots \Omega$$

$$220000000 \Omega = \dots \dots \dots \text{M}\Omega$$

$$0,000001 \Omega = \dots \dots \dots \text{K}\Omega$$

$$3000000000 \Omega = \dots \dots \dots \text{G}\Omega$$


le milliohm ( $m\Omega$ )	$1m\Omega = 10^{-3} \Omega$
le kiloohm ( $k\Omega$ )	$1 k\Omega = 10^3 \Omega$
le mégaohm ( $M\Omega$ )	$1 M\Omega = 10^6 \Omega$
le géaohm ( $G\Omega$ )	$1 G\Omega = 10^9 \Omega$

GΩ		MΩ		KΩ		Ω		mΩ

- تحدد قيمة المقاومة من خلال الألوان المسجلة عليها أو باستعمال جهاز الأوم متر. أو باستعمال قانون أوم.
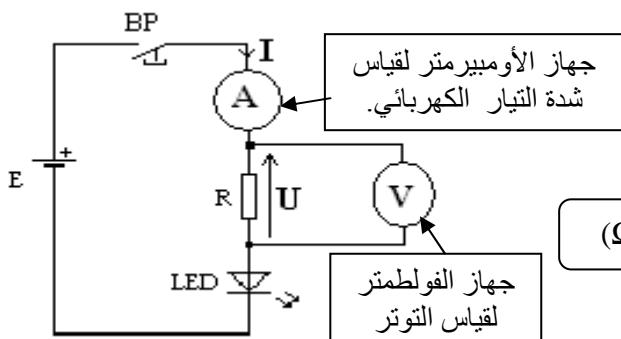
### 4- قانون أوم:

تتغير شدة التيار الكهربائي الذي يمر في المقاومة في تناسب مع التوتر الموجود بين قطبيها. هذا التناسب يسمى بقانون أوم.



في تناسب مع التوتر الموجود

المقاومة بالأوم ( $\Omega$ )

التوتر بالفولط (V)

التيار الكهربائي بالأمبير (A)

$$R = \frac{U}{I}$$

**تمرين تطبيقي:** باستعمال قانون أوم ،أوجد قيمة مقاومة يمر بها تيار كهربائي شدته  $10mA$  وبين مربطيها توتر قدره  $6V$ .

### 5 - تحديد قيمة المقاومة باستعمال قنادل الألوان:


تحمل المقاومات المستعملة في الدارات الكهربائية حلقات مختلفة الألوان تسمح بقراءة قيمها مباشرة دون حاجة إلى قياسها، وذلك طبقاً لقانون منمط يسمى قنادل الألوان، كل لون من ألوان الحلقات يطابق رقماً من أرقام النقطة العشرية (أي من 0 إلى 9)؛ نلخص ذلك في جملة لتسهيل عملية الحفظ.

الكلمة	أسرع	بني	أحمد	فالبرادي	أصبهان	حضراء	أزهار	بنادقجي	عادي	أبيضه	اللون	السموحة
اللوك	أسود	بني	أحمد	برقال	أصبهان	أزرق	بنادقجي	عادي	عادي	أبيضه	أبيضه	السموحة
الرقم المطابق	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	أبيضه	الذهبي

كيفية قراءة قيمة المقاومة:

### مثال: من حسبي قراءة الألوان

مثلاً:

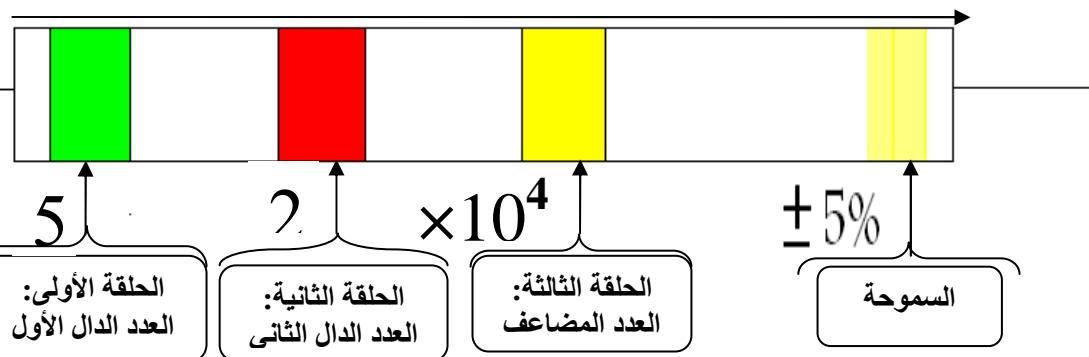

إذن: قيمة المقاومة هي:  $R = 52 \times 10^4 = 520\,000 \Omega$

الحلقة الرابعة: تحدد إحدى مميزات المقاومة وهي السموحة.


نحصل إذن على القيمة التالية:  $R = 520\,000 \Omega \pm 5\%$  ثم نحولها إلى الكيلو أوم إذن

تمكن السموحة من تحديد المجال الذي تنتمي إليه القيمة الحقيقية للمقاومة.

$$520\,000 / 100 < R < 520\,000 + (520\,000 \times 5)$$

**تمرين تطبيقية : تمريني 1 و 2 صفة 82**

### بيان و ملاحظات

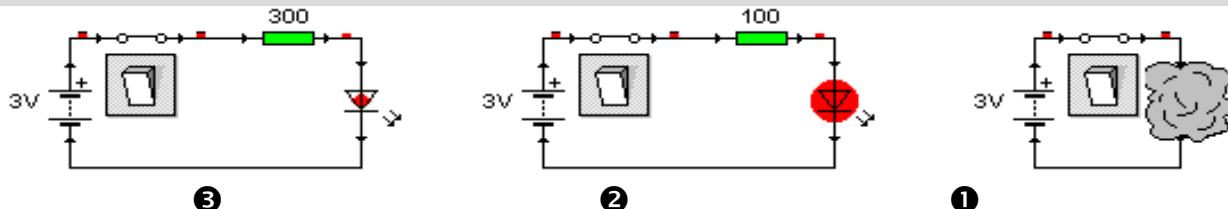

بعد غلق قاطع التيار في كل دارة، نلاحظ ما يلي :

- ① : أطفل الثنيل المتألق كهربائيا ② : إنارة عاديّة ③ : إنارة ضعيفّة



**استنتاج وظيفة المقاومة :**

**وظيفة المقاومة هي التخفيف من شدة التيار في الدارة لحماية الثنيل المتألق كهربائيا.**

### الثنيل المتألق كهربائي
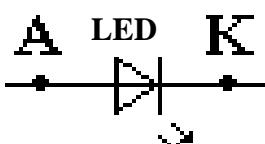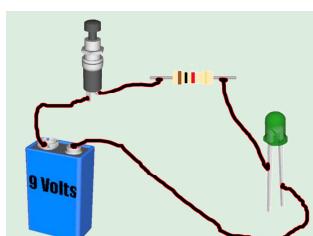
#### 1-تعريف:

الثنيل المتألق كهربائيا مركب مستقطب، لا يسمح بمرور التيار إلى في منحي واحد من الأنود إلى الكاتوت.



2- العوامل المؤثرة :

3- مواد :


- يرمز للثنيل المتألق كهربائيا بـ LED.

- يشتعل الثنيل بشدة تيار ضعيف، لذا يجب أن نركب معه مقاومة على التوالى.

- الثنيل المتألق كهربائيا هو مركب مستقطب أي أن له قطب موجب A وقطب سالب K.



### بيان و ملاحظات

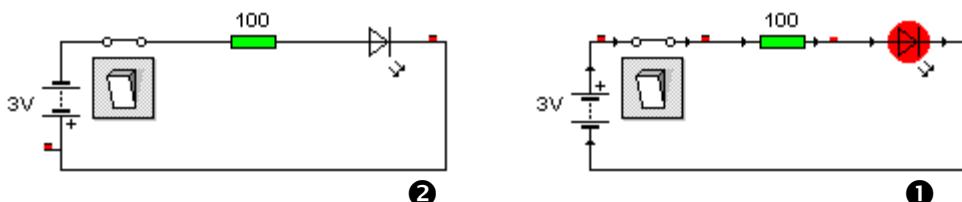

① : توهج الثنيل المتألق كهربائيا عندما ربطنا قطبه A (الأنود) بالقطب الموجب للعمود.


② : عدم توهج الثنيل المتألق كهربائيا عندما ربطنا قطبه K (الكاتوت) بالقطب الموجب للعمود.

**استنتاج وظيفة الثنيل المتألق كهربائيا :** يحول الثنيل المتألق كهربائيا الطاقة الكهربائية إلى ضوء. إذن وظيفته هي التشير الضوئي.

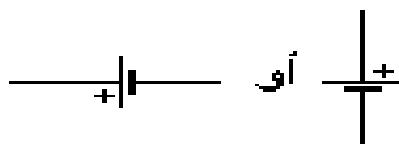**تمرين تطبيقي : تمرين 3 صفة 82 (السؤالين الأول والثاني فقط)**

**البطارية (العمود، المولد، النضادة، ...)** Pile (Générateur)

البطارية هي منبع التغذية أي هي العنصر الذي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية.



الملحق - 1

تحتوي الأعمدة على مواد كيميائية سامة، لذا يجب التخلص منها بطريقة لا تلوث البيئة و ذلك بعد رميها في منابع و مجاري المياه و المحمول.

## مبدأ إشغال التركيبة

نلاحظ في التركيبة الأولى أنه لابد من توأمة شخص يقوم بالضغط على القواطع لإشعال وإطفاء التنبيلين، إلا أن الحل الأمثل هو الذي يجعل عملية الإشعال والإطفاء تلقائية أي دون تدخل الإنسان. وتحقيق ذلك لابد إضافة مركبات كهروية يجب التعرف عليها.

## المركب الكهربائي المكون من Condensateur

١- تعریف

المكشطة مركب كهروبي يتكون من تسليحتين (صفيحتين) موصلتين للتيار الكهربائي معزولتين بواسطة عازل للكهرباء غالباً ما يكون من الورق.

- 2 وحدة القياس:

يرمز لسعتها بالحرف C ، و وحدة قياسها هي الفراد التي يرمز لها ب F .

**للفراد أجزاء نذكر منها:** تمررين تطبيقي : حول ما يلي إلى الوحدة المطلوبة:

le millifarad (mF)	$1\text{mF} = 10^{-3}$ Farad
le microfarad ( $\mu\text{F}$ )	$1\mu\text{F} = 10^{-6}$ Farad
le nanofarad (nF)	$1\text{nF} = 10^{-9}$ Farad
le picofarad (pF)	$1\text{pF} = 10^{-12}$ Farad

## 3- أنواع المأكولات

الرمز

## المكثفة الغرمسترة طبة:




الرمز

المكتبة المستقطبة:



**ملاحظة:** تميز المكثفات بسعتها وبالتوتر الذي يمكن أن تتحمله، وهذه المميزات تكون غالباً مكتوبة على المكثفات المستقطبة، أما المكثفات الغير مستقطبة فيمكن التعرف عليها من خلال شكل المكثفة والأرقام الموجودة عليها، ....

## نـاب و ملاحظـة

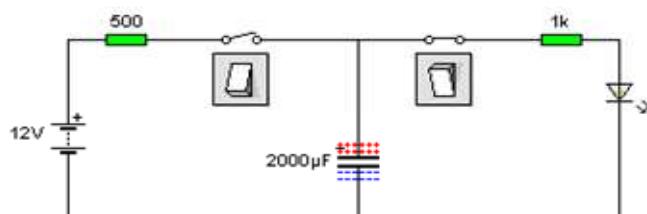

### تجـربـة 1

أنجز التركيبة الكهربائية التالية:

- الشحن: k1 مفتوح و k2 مغلق.
- التفريغ: k1 مغلق و k2 مفتوح.

**ملاحظـة :** ↗

يقوم المركب الكهروي C بتخزين طاقة كهربائية مستمدـة من العمود بعد غلق k1.



بينما عند ما نغلق k2 ونفتح k1، يتوجه الشـيل مدة معينة ثم ينطفـع بعد نفاذ الطـقة المخزـنة بالـكـفة C.

**استنتاج الوظيفة التقنية للمكثـفة.**

**تـلـبـ المـكـثـفة دورـخـازـن لـلـطـاقـةـ الكـهـرـبـائـيـة خـلـالـ عمـلـيـةـ شـحـنـهاـ وـدـورـمـولـد لـلـطـاقـةـ فيـ حـالـةـ تـفـريـغـهاـ، وـهـوـمـاـثـلـ لـدـورـالـبـطـارـيـةـ...**
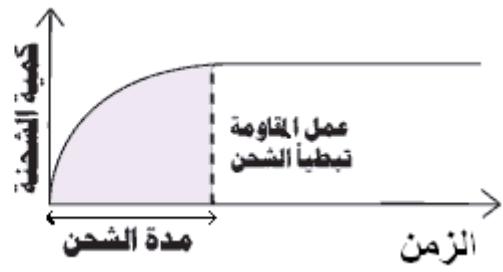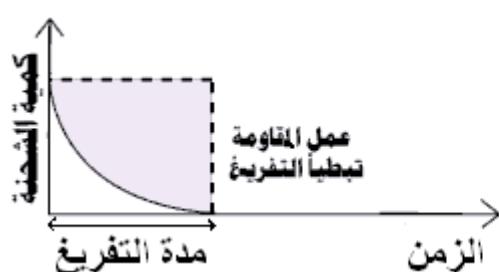
### تجـربـة 2

قم بتغيير قيمة المقاومة أو المكثـفة أثناء عملية الشـحـنـ وـالـتـفـريـغـ ماـذـاـ تـلـاحـظـ؟




**استـنـجـاءـ الوـظـيـفـةـ التقـنـيـةـ لـلـمـكـثـفةـ+ـالمـقاـوـمةـ.**

**تلـبـ المـكـثـفةـ والمـقاـوـمةـ عـنـ تـرـكـيبـهـمـاـ عـلـىـ التـوـالـيـ وـظـيـفـةـ التـمـهـيلـ وـيـالـتـالـيـ يـمـكـنـ استـعـماـلـهـمـاـ لـلـتـحـكـمـ فـيـ وقتـ اـشـتـعـالـ كـلـ مـنـ التـنبـيـلـينـ.**

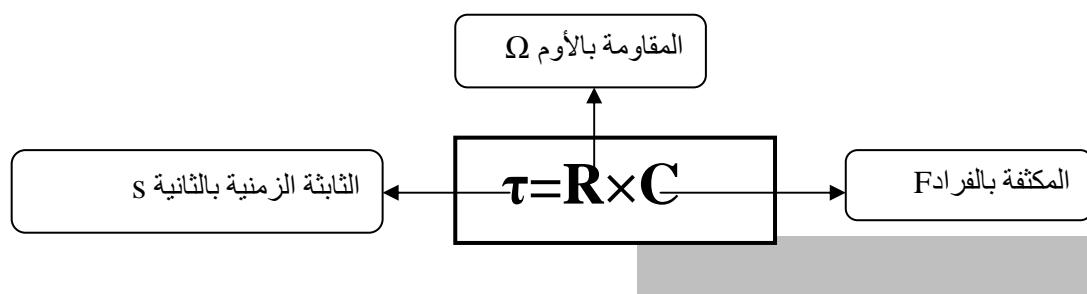
#### 4- التـابـةـ الزـمنـيةـ

الثـابـةـ الزـمنـيةـ هيـ المـدـةـ المـسـتـغـرـقةـ لـشـحـنـ أوـ تـفـريـغـ المـكـثـفةـ، وـهـيـ حـاـصـلـ جـداـ المـكـثـفةـ وـالمـقاـوـمةـ المـرـكـبةـ مـعـهـاـ عـلـىـ التـوـالـيـ وـيـرـمزـ لهاـ بـ τـ (tau).


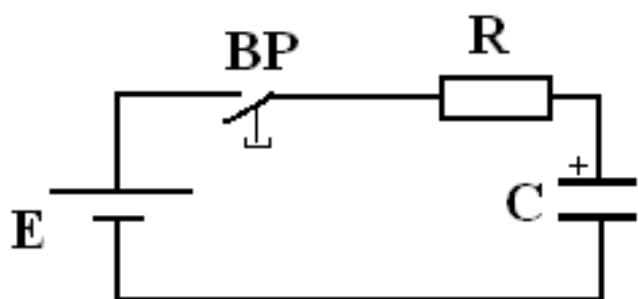
#### تمـرينـ تـطـبـيقـيـ

أـحـسـبـ مـدـةـ شـحـنـ مـكـثـفةـ قـيـمـتـهاـ 1000 μFـ، مـرـكـبةـ عـلـىـ التـوـالـيـ مـعـ مـقاـوـمةـ قـيـمـتـهاـ 5KΩـ .




..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
--


## المركب الكهروبي الترانزستور Transistor
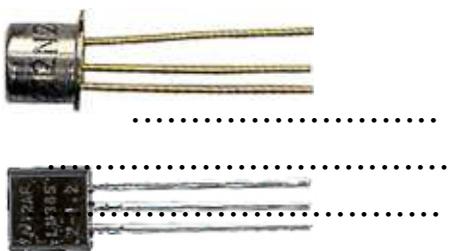
### 1- تعرف:

الترانزستور مركب كهروبي له ثلاثة أقطاب لأنه يتكون من ثلاثة فرشات متطابقة فيما بينها، مكونة من مادة شبه موصلة (كالجرمنيوم أو السيلسيوم). ويرمز له كالتالي:




Collecteur : C  
Base : B  
Emetteur : E

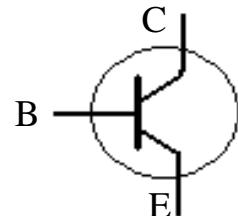


### 2- أنواع الترانزستور


يوجد نوعان من الترانزستور.

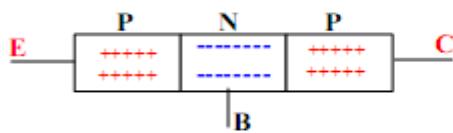


ترانزستور PNP

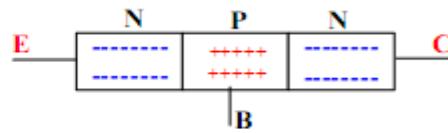

ترانزستور NPN

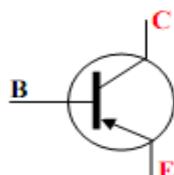


ترانزستور PNP

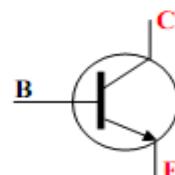

ترانزستور NPN

✓ الرمز :

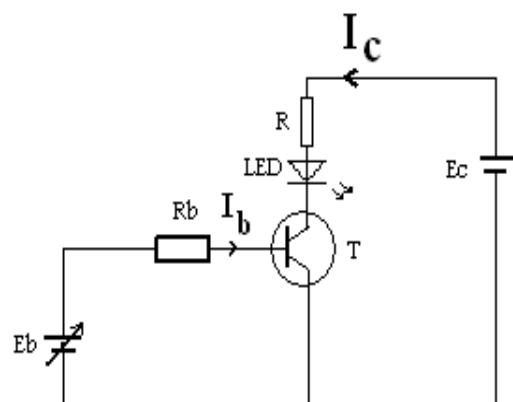

للترانزستور وظيفتين تقنيتين أساسيتين وهما: التضخيم و التبديل


### 1-3-التضخيم

نستعمل مولد ذو توتر متغير  $E_b$  نلاحظ أنه كلما ارتفعت شدة التيار  $I_b$  كلما كان توهج المصباح أكثر أو العكس، ويرجع هذا إلى ارتفاع شدة التيار  $I_c$ . بنسبة تسمى نسبة التضخيم  $I_c = \beta \times I_b$  (béta) حسب العلاقة:
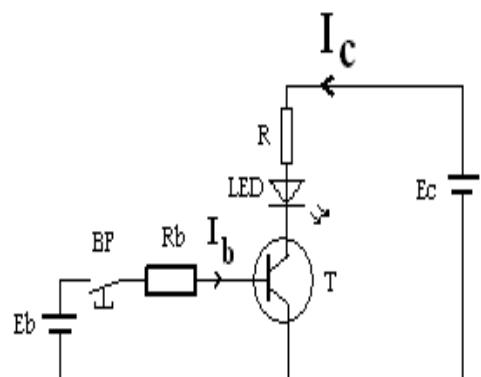
### 2-التبديل

يعمل الترانزستور كقاطع للتيار حيث يمكن أن يتخذ حالتين هما.

يسمح الترانزستور للتيار الكهربائي **الاشباع: saturation**



أن يمر بين المجمع والباعد، عندما يكون تيار القاعدة غير منعدم  $I_b \neq 0$  أي عندما نضغط على الزر الدفعي BP.


**الارتجاج: Blocage**: في حالة عدم وجود أي تيار بالقاعدة  $I_b = 0$

تendum كذلك شدة التيار في المجمع وفي الباعد  $I_c = 0$  و  $I_e = 0$

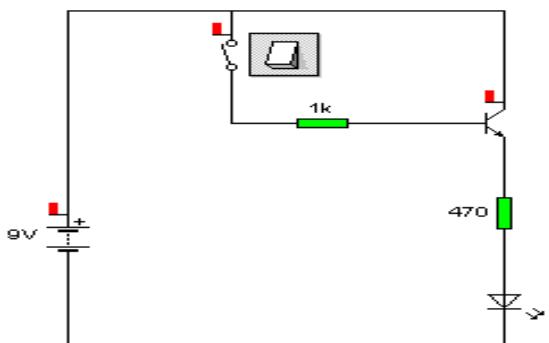
## باب ٦ ملاحظات




س: كيف يمكن الاستغناء عن التدخل في اشتغال التركيبة؟  
ج: تعويض الزر الدفعي بترانزستور يشتعل بالتبديل.



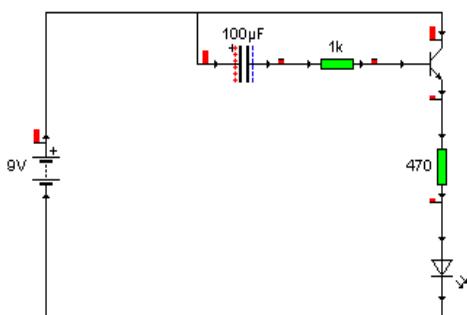س: هل لازال تدخل المستعمل ضروريًا؟ لماذا؟  
ج: نعم لازال تدخل المستعمل ضروري للتحكم في اشتغال الترانزستور. لأنه لابد من فتح القاطع لكي يرتج الترانزستور بعد أن يكون مشبعا.  
س: بماذا سنعيش القاطع لكي يرتج الترانزستور دون تدخل الإنسان؟  
ج: نعرضه بمكثفة تقطع التيار الكهربائي عن قاعدة الترانزستور عندما تكون مشحونة.



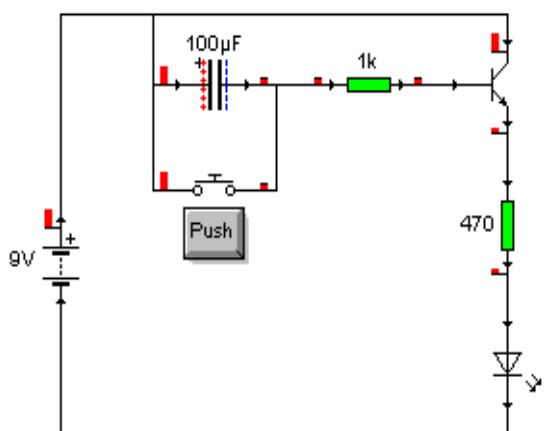س: ماذا سيحدث عند شحن المكثفة؟  
ج: سيرتج الترانزستور وسينطفئ التبديل المتألق كهربائيًا.  
س: كيف يمكن للتبديل المتألق كهربائيًا أن يتوجه من جديد.  
ج: تفريغ المكثفة. وذلك بتركيب زر دفعي بالتوازي مع المكثفة.




س: هل لازال تدخل المستعمل ضروريًا؟ لماذا؟  
ج: نعم لأنه يجب الضغط على الزر الدفعي لتفريغ المكثفة وبالتالي توجه التبديل المتألق كهربائيًا من جديد.  
س: ما هو الحل إذن؟  
ج: تعويض الزر الدفعي بتركيبة كهروبية ثانية تعتمد على اشتغال الترانزستور في مجال التبديل. ثم نضيف ثبييل متألق كهربائي بحيث يتراوب في اشتغاله مع التبديل الموجود أصلًا.  
(أنظر التركيبة 2).


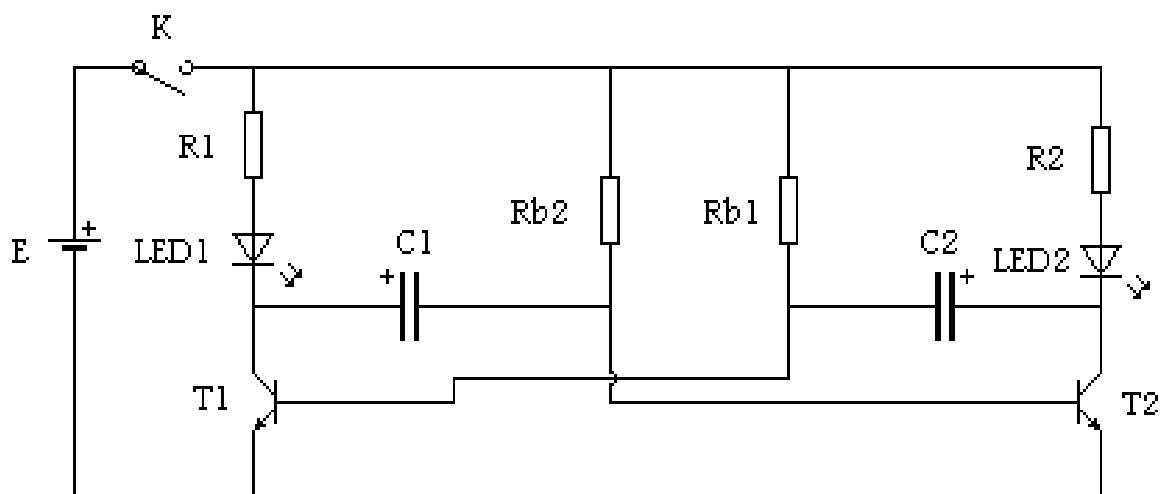
## ٢١. التلقائي

بعد ان استعملنا الترانزستور ليؤدي وظيفة التبديل حصلنا على التركيبة التالية:



## ٢٢. التلقائي

استنتاج: في هذه التركيبة اعتمدنا على وظيفة التبديل في الترانزستور وبذلك يتوجه الثنيلان المتألقان كهربائياً LED1 و LED2 تلقائياً وبالتالي، بعد غلق القاطع K ، وهذا حل تكنولوجي، عملي، و مقبول .  
وضعية مسألة: لو أردنا أن يستغل الوامض الكهربائي تلقائياً عند حلول الظلام بدون استعمال القاطع K، فما هو الحل التقني الذي سيمكنا من ذلك؟



بعد أن حصلنا على الرسم الكهربائي المناسب سنمر إلى مرحلة الإنجاز (التصنيع). وفي هذه المرحلة سنتعرف على طريقة إنجاز الدارة المطبوعة. وكذلك سنتعرف على طريقة تمثيل العبة بالرسم التقني قبل إنجازها.

## نطاقات

التطبيقات على الحاسوب ولوحة التجريب والتطبيقات أشغال الدرس.  
تمارين 1 و 2 و 3 صفة 82 من الكتاب المدرسي.


### تمرين 1

نعتبر الرسم الكهربائي التالي:

- 1- ماذا سيحدث عند إغلاق قاطع التيار؟
- 2- استنتج ماذا ينقص التركيبة.

3- أضف إلى التركيبة مكثفة يمكن شحنها بواسطة البطارية، ويمكن تفريغها في التبليين.


4- اقترح حل لتطبيق عملية تفريغ المكثفة.

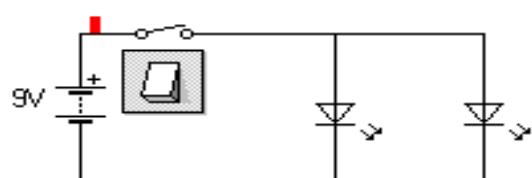

### تمرين 2

نعتبر الرسم الكهربائي التالي:

- 5- حدد مربط باعث الترانزستور على الرسم الكهربائي.
- 6- ماهي حالة الترانزستور عندما يكون قاطع التيار مفتوحاً؟ لماذا؟
- 7- ماهي حالة الترانزستور عند إغلاق قاطع التيار؟ لماذا؟

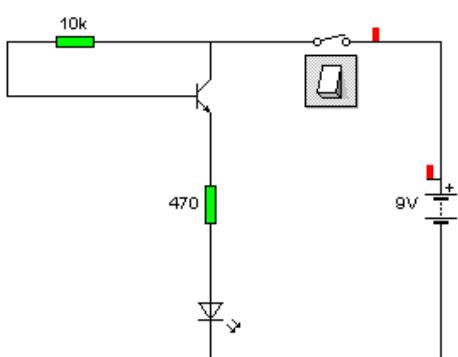

**تمرين 3**

تقدر شدة تيار القاعدة لترانزistor بـ : 0.15 mA ، علماً أن نسبة التضخيم هي : 150 .

- أ - أحسب شدة تيار المجمع  $I_c$  .
- ب - أحسب شدة تيار الباث  $I_e$  .

أ - حساب شدة تيار المجمع :

$$\beta = \frac{I_c}{I_b}$$

نعلم أن :

$$I_c = \beta \times I_b$$

$$I_c = 150 \times 0.15$$

نعرض :

إذن :  $I_c = 22.5 \text{ mA}$

ب - حساب شدة تيار الباث :

$$I_e = I_b + I_c$$

ونعلم أن :

$$I_e = 0.15 + 22.5$$

نعرض :

إذن :  $I_e = 22.65 \text{ mA}$