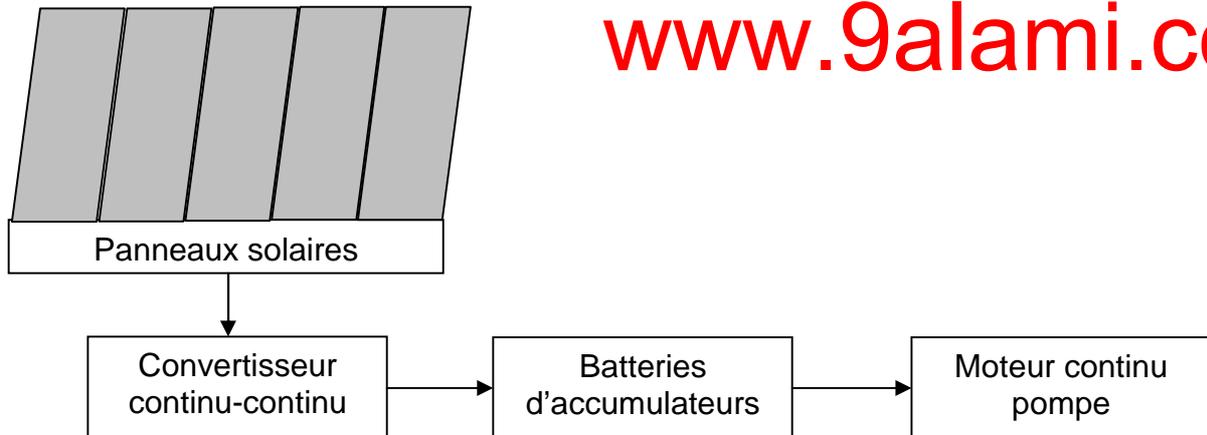


## ETUDE D'UNE INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE (corrigé)

Une exploitation agricole isolée, non raccordée au réseau, produit l'énergie électrique dont elle a besoin à l'aide d'une installation solaire photovoltaïque. Le schéma de l'installation est représenté comme ci-dessous :



www.9alami.com


L'énergie électrique produite par les panneaux solaires peut être utilisée immédiatement, ou stockée dans des batteries d'accumulateurs, par l'intermédiaire d'un convertisseur continu-continu.

L'installation comporte une pompe, entraînée par un moteur à courant continu, permettant de fournir l'eau nécessaire à l'exploitation.
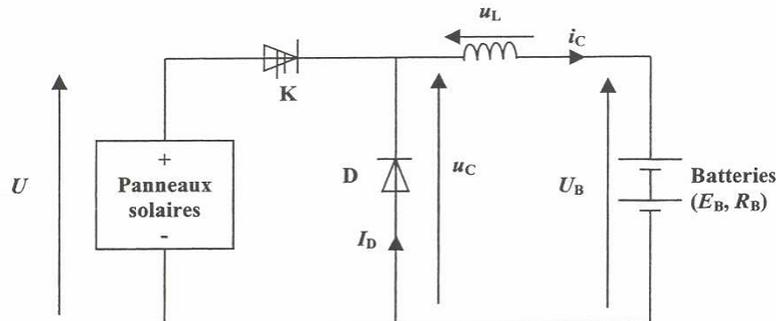
### Partie A : Étude du convertisseur continu-continu

Pour charger les batteries d'accumulateurs on utilise un convertisseur continu-continu.

Le schéma du dispositif est représenté comme suit :




**K** est un interrupteur électronique, supposé parfait, commandé périodiquement.

Sur une période **T** de fonctionnement, **K** est fermé de **0** à  $\alpha T$  et ouvert de  $\alpha T$  à **T**.

La résistance de la bobine est négligeable : on pourra donc considérer que la valeur moyenne  $\langle u_L \rangle$  de la tension aux bornes de la bobine est nulle.

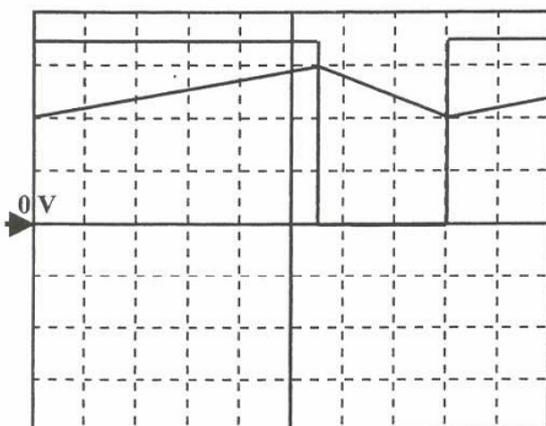On visualise, sur la voie 1 d'un oscilloscope, la tension **uc** aux bornes de la charge en fonction du temps. Sur la voie 2 on visualise l'image de l'intensité **ic** du courant dans la charge à l'aide d'une sonde de courant de sensibilité **100 mV/A**.



**Calibres :**  
 voie 1 : 20 V/Div  
 voie 2 : 0,5 V/Div

**Base de temps :**  
 5  $\mu$ s/Div

1/ Quel autre nom peut-on donner à ce convertisseur continu-continu ?

**Hacheur série**

2/ Citer un composant pouvant être utilisé comme interrupteur électronique.

**Transistor de puissance**

3/ Préciser le rôle de la bobine dans ce montage.

**Elle permet de lisser le courant dans le moteur (nécessité de la diode de roue libre)**

4/ Déterminer la période et la fréquence de fonctionnement du convertisseur.

$$T = 8 \times 5.10^{-6} = 40 \mu s \quad f = 1/T = 25 \text{ KHz}$$

5/ Quelle valeur prend  $u_C$  quand l'interrupteur **K** est fermé ? Quelle valeur prend  $u_C$  quand l'interrupteur **K** est ouvert ?

<b>K</b> fermé	<b>K</b> ouvert
$u_C = 70 \text{ V}$	$u_C = 0 \text{ V}$

6/ En déduire la valeur de la tension **U** aux bornes des panneaux solaires.

$$U = 70 \text{ V}$$

7/ Déterminer la valeur du rapport cyclique  $\alpha$  de la tension  $u_C$ .

$$\alpha = 5,6/8 = 0,7$$

8/ Calculer la valeur moyenne  $\langle u_C \rangle$  de la tension  $u_C$ .

$$\langle u_C \rangle = \alpha \cdot U = 0,7 \times 70 = 49 \text{ V}$$

9/ En s'appuyant sur les relevés de la figure ci-dessus, déterminer les valeurs minimale et maximale de l'intensité  $i_C$  du courant. Calculer sa valeur moyenne  $\langle i_C \rangle$ .

$$I_{MAX} = 15 \text{ A} \quad I_{MIN} = 10 \text{ A} \quad \langle i_C \rangle = (I_{MAX} + I_{MIN})/2 = 12,5 \text{ A}$$

## Partie B : Etude du moteur à courant continu entraînant la pompe

La pompe fournissant l'eau nécessaire à l'exploitation agricole est entraînée par un moteur à courant continu à aimants permanents.

La plaque signalétique du moteur indique les données suivantes : **48V ; 3000 tr/min ; 550 W**

Les pertes mécaniques et magnétiques du moteur sont négligeables.

Les batteries d'accumulateurs délivrent une tension constante de valeur  $U_B = 48 \text{ V}$ .

Lors du fonctionnement de la pompe, on a mesuré l'intensité du courant dans le moteur :  $I = 13,7 \text{ A}$ .

1/ Déterminer le moment  $C_u$  du couple utile du moteur.

$$C_u = P_u / \Omega = (550 \times 60) / (2\pi \times 3000) = 1,75 \text{ Nm}$$

2/ Déterminer la puissance absorbée par le moteur.

$$P_a = U \cdot I = 48 \times 13,7 = 657,6 \text{ W}$$


3/ Déterminer le rendement  $\eta$  du moteur.

$$\eta = P_u / P_a = 83,63 \%$$

4/ Déterminer les pertes par effet Joule dans l'induit du moteur et en déduire sa résistance **R**.

$$R I^2 = P_a - P_u = 657,6 - 550 = 107,6 \text{ W} \quad R = 107,6 / 13,7^2 = 0,57 \Omega$$

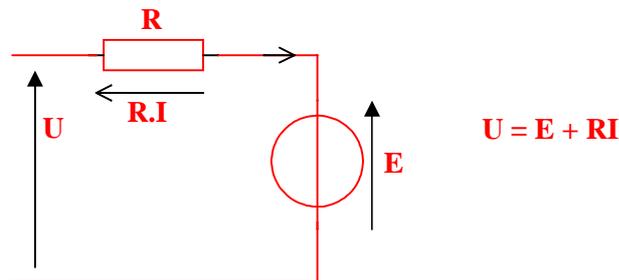5/ Représenter le schéma du modèle équivalent de l'induit du moteur. Flécher les différentes tension(s) et intensité(s) de courant(s). Ecrire la relation entre les différentes tensions représentées sur ce schéma.



6/ Déterminer la valeur de la force électromotrice **E** du moteur.

$$E = U - R \cdot I = 48 - (0,57 \times 13,7) = 40,2 \text{ V}$$

7/ Montrer que la relation entre la force électromotrice **E** et la fréquence de rotation **n** peut s'écrire :  $E = k n$  où **k** est une constante.

$$E = K \cdot \Phi \cdot \Omega = (K \cdot \Phi \cdot 2 \cdot \pi) \cdot n = k \cdot n$$

8/ Calculer la valeur de **k** en précisant son unité.

$$k = E/n = 40,2/3000 = 0,0134 \text{ V/tr.min}^{-1}$$

9/ Déterminer, en donnant les justifications nécessaires, l'intensité **Id** du courant de démarrage du moteur sous la tension nominale. Comparer  $I_d$  à **I** (13,7 A).


$$I_d = U/R = 48/0,57 = 84,21 \text{ A} \quad I_d \approx 6 \cdot I$$

## Partie C : Étude des panneaux solaires

Aucune connaissance préalable sur les panneaux solaires n'est nécessaire.

Un panneau solaire photovoltaïque produit de l'énergie électrique à partir de l'énergie lumineuse reçue. Il peut être considéré comme un générateur continu.

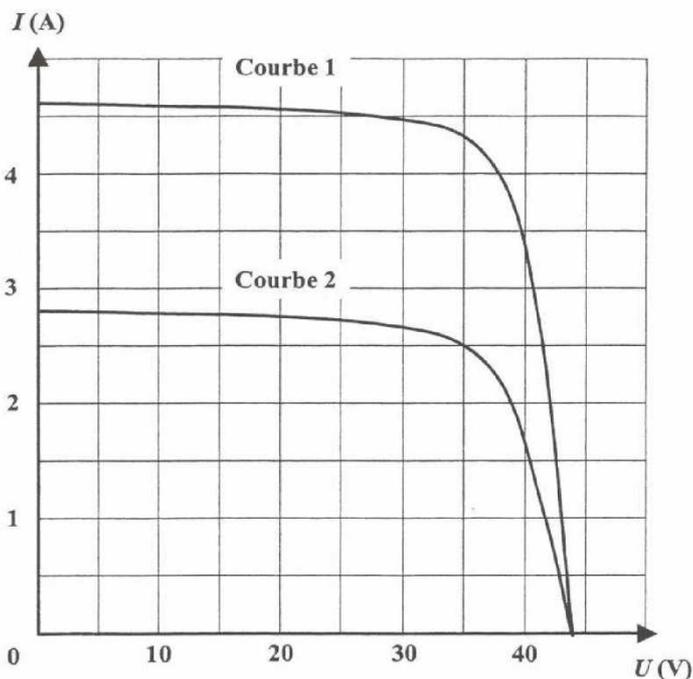Les caractéristiques courant-tension d'un panneau solaire, pour deux ensoleillements différents, sont représentées sur la figure ci-dessous :



1/ Etude dans le cas d'un ensoleillement optimal : la caractéristique courant-tension correspond à **la courbe 1**.

1.1/ Déterminer la valeur de la tension à vide d'un panneau solaire.

$$U_{s0} = 44 \text{ V}$$

1.2/ Déterminer l'intensité du courant de court-circuit.

$$I_{sc} = 4,6 \text{ A}$$

1.3/ Déterminer la puissance électrique fournie par le panneau pour une tension de fonctionnement égale à **35 V**.

$$P_f = 35 \times 4,3 = 150,5 \text{ W}$$

1.4/ En déduire l'énergie électrique produite en **10 heures** d'ensoleillement.

$$W_e = P_f \cdot t = 150,5 \times 10 = 1505 \text{ Wh}$$

2/ Etude dans le cas d'un ensoleillement plus faible : la caractéristique courant-tension correspond à **la courbe 2**.

Déterminer la puissance électrique fournie par un panneau pour une tension de fonctionnement égale à **35 V**.

$$P_f = 35 \times 2,5 = 87,5 \text{ W}$$

3/ Pour disposer d'une puissance suffisante pour alimenter l'exploitation agricole, il faut associer plusieurs panneaux.

3.1. Quel est l'intérêt d'une association en série ?

**Permet d'augmenter la tension**

3.2. Quel est l'intérêt d'une association en parallèle ?


**Permet d'augmenter le courant**

4/ La puissance maximale délivrée par chaque panneau vaut **150 W**. L'installation doit pouvoir fournir une puissance maximale égale à **2100 W**.

4.1/ Combien de panneaux faut-il utiliser ?

**14 panneaux**

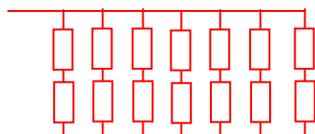4.2/ La tension de fonctionnement nominal d'un panneau à puissance maximale est égale à **35 V**. L'installation doit délivrer une tension de **70 V**. Comment les panneaux doivent ils être associés ? (pour répondre, un schéma peut suffire)



4.3/ Déterminer l'intensité du courant débité par l'installation lors d'un fonctionnement à puissance maximale.

$$I = P/U = 2100/70 = 30 \text{ A}$$