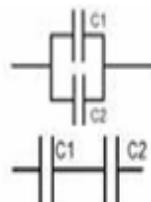


النقطة : المدة 40 دقيقة الاسم : 1- أعط تعبير سعة المكثف المكافىء C_e بدلالة C_1 و C_2 في كل من الحالتين التاليتين :

01



01

- *****
2- ما الهدف من تركيب المكثفات على التوازي ؟ تخفيض السعة أم تضخيم السعة ؟ 1
ما الهدف من تركيب المكثفات على التوالى ؟ تخفيض السعة أم تضخيم السعة ؟ 1

3- نعتبر مكثفات مماثلة ، سعة كل واحد منها : $100\mu F$

- A- كم من مكثف ، وكيف يجب تجميعها للحصول على مكثف مكافىء سعته : $0,5mF$ 1
.....
B- كم من مكثف ، وكيف يجب تجميعها للحصول على مكثف مكافىء سعته : $20\mu F$ 1
.....


5- نطبق تويرا $U = 300V$ بين مربطي مجموعة مكونة من مكثفين مركبين على التوالى ، سعة كل منها $C_1 = 1\mu F$ و $C_2 = 2\mu F$

- A- حدد التوترين U_1 و U_2 1
.....
B- ما شحنة كل منها q_1 و q_2 1
.....

6- نشحن مكثفا سعته $C_1 = 2\mu F$ تحت توتر $U = 100V$ ثم نربطه بقطبي مكثف آخر غير مشحون ، سعته $C_2 = 0,5\mu F$

- A- عين الشحنة الابتدائية للمكثف الذي سعته C_1 1
B- احسب التوتر بين مربطي كل مكثف بعد ربطهما 1
.....

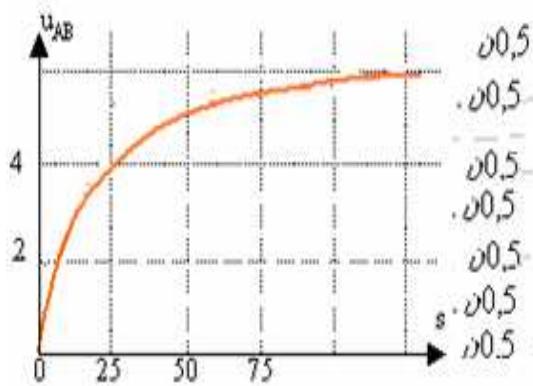7- نشحن مكثفا بعد ربطه مع موصل أومي مقاومته $R = 10k\Omega$ بواسطة مولد مثالي قوته الكهرمagnet : $E = 6V$ فنحصل على المنحنى التالي الذي يمثل تغيرات التوتر بين مربطي المكثف :




- A- حدد مبيانيا قيمة ثابتة الزمن لثانى القطب RC 1
B- استنتج قيمة سعة المكثف المستعمل معبرا عنها ب : قيم 1

- C- ما قيمة التوتر بين مربطي المكثف عندما يكون مشحونا ؟ 1
D- حدد على الشكل الآلي الذي يبرزها المنحنى خلال عملية الشحن 1
E- ما قيمة شدة التيار الكهربائي في الدارة عندما يصبح المكثف مشحونا ؟ 1
F- ارسم بخطوط متقطعة على الشكل شكل المنحنى في الحالة التالية $R' > R$ 1
G- ما مدة الشحن ؟ 1
H- ما القيمة الفقصوية للشحنة التي يحملها المكثف عندما يصبح مشحونا ؟ 1

نعتبر محلولا مانيا لحمض الميثانوليك $HCOOH$ تركيزه $pH = 2,4$ ذي تركيز $C = 0,1 \text{ mol/L}$. نعطي :

- 1- اكتب معادلة تفاعل حمض الميثانوليك مع الماء 1
2- أعط تعبير ثابتة الحمضية للمزدوجة $HCOOH / HCOO^-$ 1
3- أعط تعبير pH بدلالة تركيز $HCOOH$ وتركيز $HCOO^-$ 1
4- استنتاج تعبير : $pK_A pH \frac{[HCOO^-]}{[HCOOH]}$ 1
5- ما النوع المهيمن في محلول ؟ علل جوابك 1
6- ما نسبة كل من الحمض والقاعدة المرافقه له في محلول ؟ 1

أجوبة :

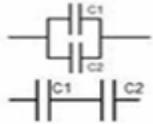

- 1

$$C_e = C_1 + C_2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

- *****
- 2 - الهدف من تركيب المكثفات على التوازي .
تضخيم السعة .
الهدف من تركيب المكثفات على التوالى .
تحفيض السعة .
- *****

A - 3 $n = \frac{C_e}{C} = 5 \Leftrightarrow C_e = nC$ إذن تم تضخيم السعة $C_e = 0,5mF = 500\mu F$

B - $n = \frac{C}{C_e} = 5 \Leftrightarrow \frac{1}{C_e} = \frac{n}{C}$ إذن تم تحفيض السعة $C_e = 20\mu F$ و $C = 100\mu F$

(i-5) المكثفات المركبة على التوالى تحمل نفس الشحنة الكهربائية وهي شحنة المكثف المكافى : $C_1 U_1 = C_2 U_2 = C_e U_{AB}$ أي $q_1 = q_2 = q_e$

المكثفين مركبین على التوالى سعة المكثف المكافى : $C_e = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$

$U_2 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \times U_{AB} = 100V$ ، $U_1 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} \times U_{AB} = 200V$: ومنه

B - $q_2 = C_2 \cdot U_2 = 2 \cdot 10^{-6} F \cdot 100V = 2 \cdot 10^{-4} F$ ، $q_1 = C_1 \cdot U_1 = 10^{-6} F \cdot 200V = 2 \cdot 10^{-4} F$

6- نشحن مكثفا سعة $C_2 = 0,5\mu F$ تحت توتر $U = 100V$ ثم نربطه بقطبي مكثف آخر غير مشحون ، سعته


A - عين الشحنة الابتدائية للمكثف الذي سعته C_1 : نفس الطريقة السابقة لأن المكثفين مركبین على التوالى :

$$q_1 = q_2 = q = C_1 U_1 = C_2 U_2 = C_e U_{AB} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \cdot U_{AB} = \frac{2 \cdot 10^{-6} \cdot 0,5 \cdot 10^{-6}}{2,5 \cdot 10^{-6}} = 4 \cdot 10^{-7} C$$

B - $U_1 = \frac{c_2}{c_1 + c_2} \times U_{AB} = \frac{0,5}{2,5} \cdot 100 = 20V$ ، $U_2 = \frac{c_1}{c_1 + c_2} \times U_{AB} = \frac{2}{2,5} \cdot 100 = 80V$

7 - نشحن مكثفا بعد ربطه مع موصل أومي مقاومته $R = 10k\Omega$ بواسطة مولد مثالى قوته الكهرومغناطيسية $E = 6V$ فنحصل على المنحنى التالي الذي يمثل تغيرات التوتر بين مربطي المكثف :

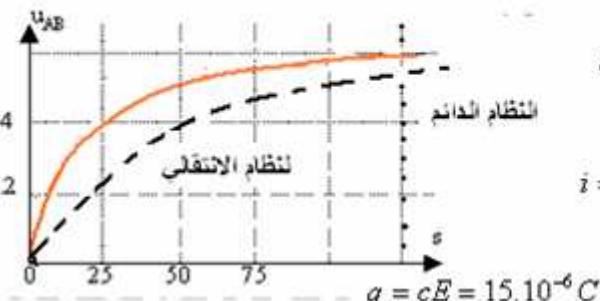$u_c = 0,63E = 0,63 \cdot 6 = 3,78V$ تتوافق



A - حدد مبينا قيمة ثابتة الزمن لثبات القطب RC .

B - استنتج قيمة سعة المكثف المستعمل معبرا عنها ب : $c = 2,5\mu F$ μF

C - ما قيمة التوتر بين مربطي المكثف عندما يكون مشحونا ؟

D - حدد على الشكل الآلئمة التي يبرزها المنحنى خلال عملية الشحن.


E - ما قيمة شدة التيار الكهربائي في الدارة عندما يصبح المكثف مشحونا ؟

F - ارسم بخطوط منقطعة على الشكل شكل المنحنى في الحالة التالية $R' > R$

G - ما مدة الشحن ؟

H - ما القيمة القصوى للشحنة التي يحملها المكثف عندما يصبح مشحونا ؟

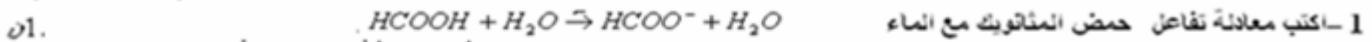نعتبر محلولا مائيا لحمض الميثانوليك $HCOOH$ تركيزه $2,4\%$ $pH = 2,4$ ذي تركيز $C = 0,1 mol/L$. نعطي :



2- أعط تعبير ثابتة الحموضية للتتردوجة $HCOOH / HCOO^-$

3- أعط تعبير $pH = pK_a + \log \frac{[HCOO^-]}{[HCOOH]}$ pH

4- استنتاج تعبير : $pK_A = pH - \log \frac{[HCOO^-]}{[HCOOH]}$

5- ما النوع المهيمن في محلول ؟ على جوابك

6- ما نسبة كل من الحمض والقاعدة المرافقة له في محلول ؟

$$\alpha(HCOOH) = \frac{[HCOO^-]}{[HCOOH] + [HCOO^-]} = \frac{[HCOO^-]}{[HCOOH] + 0,04[HCOO^-]} = \frac{1}{1,04} = 0,96 = 96\%$$

$$\alpha(HCOO^-) = 4\%$$