

\*\*\*\*\*

I التمرين الأول : التذبذبات القسرية في دارة متوازى RLC

نركب على التوازي مكثفا سعته  $C = \mu F$  وشبيعة معامل تحريرها  $L$  ومقاومتها الداخلية  $r$  مع موصل أومي مقاومته

$R = 42,5\Omega$  ، ونطبق بين مربطي ثانوي القطب المحصل عليه توبرا متناوبا جيبيا تعبيره كالتالي :

$$i(t) = I\sqrt{2} \cos(2\pi Nt + \varphi) \quad u(t) = 10\sqrt{2} \cos(2\pi Nt + \varphi)$$

1-1 : أعط تعبير ممانعة الدارة . (1)

2-1 بين أن عند الرنين تكون شدة التيار الكهربائي في الدارة قصوية . (1)

$$3-1 \text{ بين أن التردد عند الرنين : } N_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

2-2 نضبط التردد على القيمة  $N_0 = 796\text{Hz}$  فنأخذ الشدة الفعالة للتيار قيمة قصوية  $I_0 = 0,2\text{A}$  . (2)

1-2 بين هل الدارة تحريرية ، كافية أم في حالة رنين ؟ ثم احسب قيمة كل من  $L$  و  $r$  .

2-2 أوجد قيمة معامل الجودة  $Q$  للدارة . (1)


3-3 تغير التردد  $N$  في الدارة تيار كهربائي شدته الفعالة  $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$  بالنسبة لقيمة  $N_0$  للتردد بحيث أن  $N < N_0$  . (1)

3-1 بين أن ممانعة الدارة تكتب على الشكل التالي :  $Z = (R+r)\sqrt{2}$  . (1)

3-2 هل الدارة كافية أم تحريرية ؟ علل جوابك . (1)

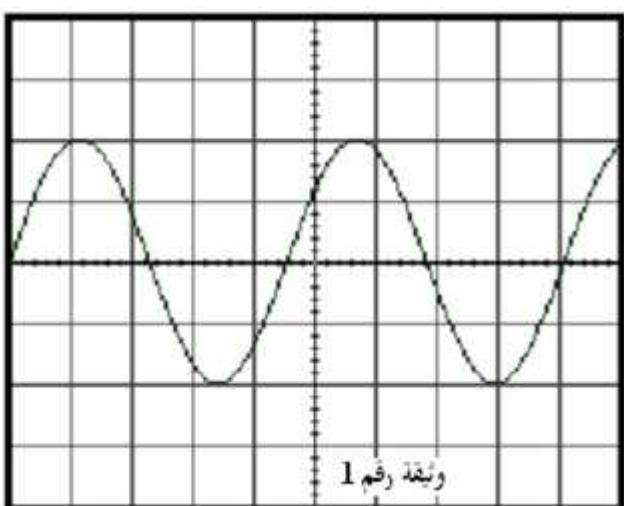3-3 أحسب  $\varphi$  طور التوتر  $u(t)$  بالنسبة للتيار  $i(t)$  . (1)

II - التمرين الثاني فيزياء : تضمين الوسع : 5 pts



باستعمال راسم التذبذب ومجروفون تعين إشارة صوتية  $(s)$  مصدرها مرنان وهي من النوع ذات التردد  $f_a = 440\text{Hz}$  فحصل على الشكل التالي

$$s(t) = S_m \cos(2\pi f_a t)$$

الكسح الأفقي : 500  $\mu\text{s/div}$

الحساسية الرأسية : 1  $\text{V/div}$

أ- أوجد التوتر الصوتي  $S_m$  للإشارة الصوتية . (0,25)


ب- أوجد التردد  $f_a$  للإشارة الصوتية . (0,5)


لإرسال الإشارة الصوتية  $(s)$  نصف إليها توبرا مستمرا

الشكل الحصول عليه يوجد في الوثيقة رقم 2



ج- أوجد قيمة التوتر  $U$  . (0,5)

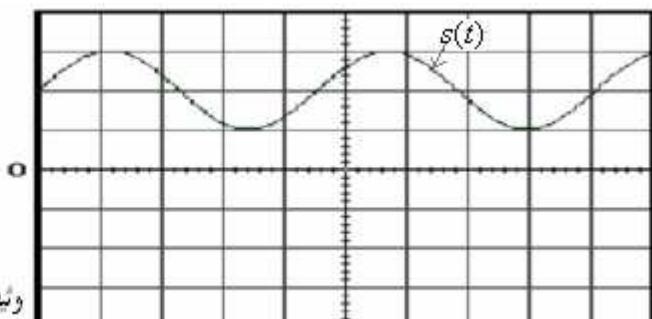الكسح الأفقي : 500  $\mu\text{s/div}$   
الحساسية الرأسية : 2  $\text{V/div}$



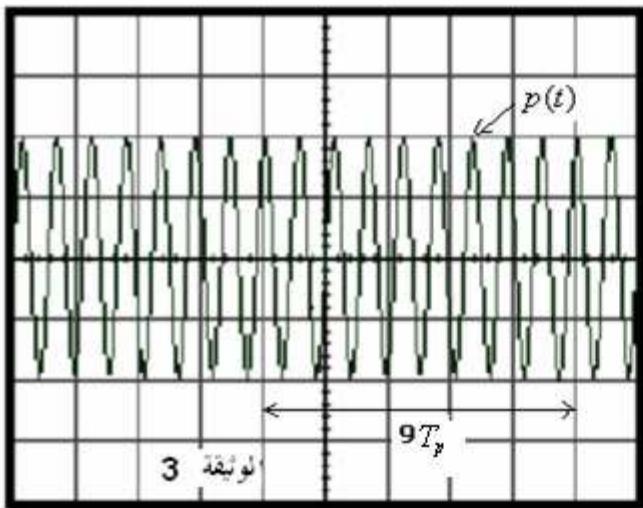

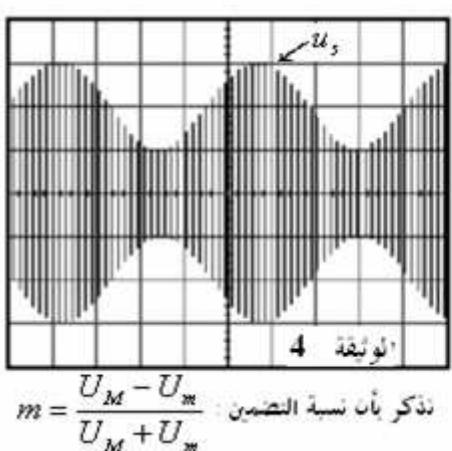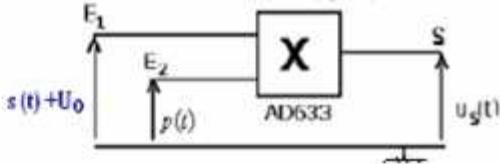- 2 - علماً أن الموجة الحاملة :  $p(t) = P_m \cos(2\pi f_p t)$   
 الكسح الأفقي  $10 \mu s/div$  الحساسية الرأسية :  $2 V/div$
- أوجد التوتر القصوى للموجة الحاملة . (0,25 ن)
  - أوجد التردد  $f$  للموجة الحاملة . (0,5 ن)
  - نعمل التركيب الممثل في الشكل (1) :
- 1- ما اسم هذا التركيب ؟ وما المدى منه ؟ (0,5 ن)
- 2- ماذا نصف التوتر المستمر للإشارة المراد إرسالها ؟ (0,25 ن)



$$m = \frac{U_M - U_m}{U_M + U_m}$$

نذكر بأن نسبة التضييق

- نعمان على شاشة راسم التذبذب التوتري، الشكل المعنون يوجد في الويفية 4 .  
 الكسح الأفقي  $500 \mu s/div$  الحساسية الرأسية :  $2 V/div$

- 4 - عدد المخرج  $S$  يحصل على توتر (0,1)  
 1- ماذا تمثل الكثافة  $K$  ؟ (0,5 ن)  
 2- بين أن التوتر  $u$  يمكن على الشكل : (0,25)  

$$(0,1) \quad u_s = A \cdot [m \cos(2\pi f_p t) + 1] \cdot \cos(2\pi f_s t)$$
  
 3- حدد قيمة كل من  $m$  و  $A$  : (0,1)  
 4- ما الشرط الذي يجب أن يتوفر للحصول على تصميم جيد (0,25)  
 5- باعتمادك على الشكل التذبذبي حدد قيمة  $f$  تردد الموجة المضمنة . (0,5)

### III كيمياء 7

تريد انجاز عمود كهروكيميائى زنك-حديد حيث تتوفّر على:  
 - صفيحة من الحديد كتلتها  $m_1$  - صفيحة من الزنك كتلتها  $m_2$ .

- كاس 1 يحتوى على محلول كبريتات الحديد (II)  $(Fe^{2+}_{aq} + SO_4^{2-}_{aq})$  و تركيزه  $V_1 = 100 mL$  حجمه

- كاس 2 يحتوى على محلول كبريتات الزنك (Zn<sup>2+</sup><sub>aq</sub> + SO<sub>4</sub><sup>2-</sup><sub>aq</sub>) و تركيزه  $V_2 = 100 mL$  حجمه

- قطرة ملحية من نترات البوتاسيوم ( $K^+_{aq} + NO_3^-_{aq}$ )

**معطيات:** المزدوجات:  $(Fe^{2+}_{aq}/Fe_s)$  و  $(Zn^{2+}_{aq}/Zn_s)$  ثابتة التوازن للتفاعل بين فلز الزنك والاليون

الكتل المولية الذرية:  $F = 96500 C/mol$   $M(Fe) = 56 g/mol$   $M(Zn) = 64,5 g/mol$  الفرادي:

(I) منحي التطور التقاني للمجموعة.

1- اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل بين فلز الزنك والأيون  $Fe^{2+}_{aq}$ .

2- احسب خارج التفاعل البدنى  $Q_r$ . استنتاج منحي تطور المجموعة.

3- ارسم تبیانة العمود واكتب التبیانة الاصطلاحية للعمود.

(II) دراسة اشغال العمود.

العمود يزود دارة مكونة من موصل اومي وامير متز على التوالى بثوار شنته ثابتة  $I=965mA$ . انتلاقاً من اللحظة  $t=0$ .

1- ضع جدولًا وصفياً للتفاعل.

2- اوجد تعابر خارج التفاعل  $Q_r$  عند لحظة  $t$  بدالة التقدم  $x$  للتفاعل  $C_1, V_1, C_2, V_2$ .

3- احسب بعد 5 دقائق من الاشتغال:

3-1- تغير كتلة كل الكترود. 3-2- خارج التفاعل  $Q_r$  3-3- تركيز كل من الايون  $Fe^{2+}_{aq}$  والايون  $Zn^{2+}_{aq}$ .

**Sbiro abdelkrim lycée agricole oulad taima région d'agadir , royaume du maroc**

Mail : [sbiabdou@yahoo.fr](mailto:sbiabdou@yahoo.fr)

msn : [sbiabdou@hotmail.fr](mailto:sbiabdou@hotmail.fr)

$$Z = \sqrt{(R+r)^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2}$$

-1-1-ممانعة الدارة :

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{(R+r)^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2}} \iff U = Z \cdot I \quad \text{لدينا : -2-1}$$

و عند الرنين ، التأثير الكثافي والتأثير التحربيسي يتكافآن :  $L\omega_o = \frac{1}{C\omega_o}$

$$I_o = \frac{U}{R+r} \quad \text{إذن عند الرنين :}$$

$$2\pi L \cdot N_o = \frac{1}{2\pi C \cdot N_o} \iff \omega_o = 2\pi N_o \quad \text{مع :} \quad L\omega_o = \frac{1}{C\omega_o} \quad \text{-3-1 عند الرنين :}$$

$$N_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \quad \text{و منه :} \quad 4\pi^2 L C N_o^2 = 1 \iff$$

-1-2-2- بما أنه عند ضبط التردد على القيمة  $N_o = 796 \text{ Hz}$  تصبح شدة تيار قصوية ، فإن الدارة في حالة رنين إذن

$$L = \frac{1}{4\pi^2 N_o^2 C} = \frac{1}{796^2 \cdot 4\pi^2 \cdot 10^{-6}} \approx 0,04 \text{ H} \quad \text{أي :} \quad N_o^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC}$$

$$r = \frac{U}{I_o} - R = \frac{10}{0,2} - 42,5 = 7,5 \Omega \quad \text{و منه :} \quad I_o = \frac{U}{R+r} \quad \text{بما أن الدارة في حالة رنين :}$$

ملحوظة: من خلال إنشاء فرينيل ، عند الرنين  $r = 7,5 \Omega$  :  $\frac{(R+r) \cdot I_o}{U} \iff \cos \varphi = 1$  أي  $\varphi = 0$  مع  $\cos \varphi = \frac{(R+r) \cdot I_o}{U}$

$$Q = \frac{1}{50} \sqrt{\frac{0,04}{10^{-6}}} = 4 \quad \text{إذن :} \quad Q = \frac{L\omega_o}{R_T} = \frac{1}{R_T C \cdot \omega_o} = \frac{1}{R_T} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{-2-2- لتحديد معامل الجودة :}$$

-3

$$Z = \frac{U}{I_o} \cdot \sqrt{2} \quad \text{و منه :} \quad \frac{U}{Z} = \frac{I_o}{\sqrt{2}} \iff I = \frac{I_o}{\sqrt{2}} \quad \text{لدينا : -1-3}$$

$$Z = (R+r) \cdot \sqrt{2} \quad \text{إذن :} \quad \frac{U}{I_o} = R+r \quad \text{و بما أن :}$$

لنبيان هل الدارة كافية أم تحربيسيه .

$$(1) \quad L\omega_l < L\omega_o \quad \text{نعم أن :} \quad \omega = 2\pi N \quad \text{و منه :} \quad \omega_l < \omega_o \quad \iff \quad N_1 < N_o$$

وكذلك

$$\frac{1}{C\omega_o} < \frac{1}{C\omega_l} \quad \text{أي :}$$

$$(2) \quad \frac{-1}{C\omega_l} < \frac{-1}{C\omega_o}$$

بجمع (1) و (2) نجد :

$$L\omega_l - \frac{1}{C\omega_l} < L\omega_o - \frac{1}{C\omega_o}$$

$$\therefore L\omega_l - \frac{1}{C\omega_l} < 0 \quad \text{(حالة الرنين)} \quad L\omega_o - \frac{1}{C\omega_o} = 0 \quad \text{و بما أن :}$$

$$L\omega_1 < \frac{1}{C\omega_1}$$

-----


-3-3 من خلال إنشاء فرينيل لدينا :  $\cos \varphi = \frac{(R+r)}{Z}$

$\varphi = \pm \frac{\pi}{4}$  إذن  $\cos \varphi = \frac{(R+r)}{(R+r)\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$  إذن :

وبما أن الدارة كافية :  $\varphi = -\frac{\pi}{4}$


|| - التمرين الثاني فيزياء : تضمين الوسع 5 pts

-1 أ. من خلال الوثيقة رقم 1

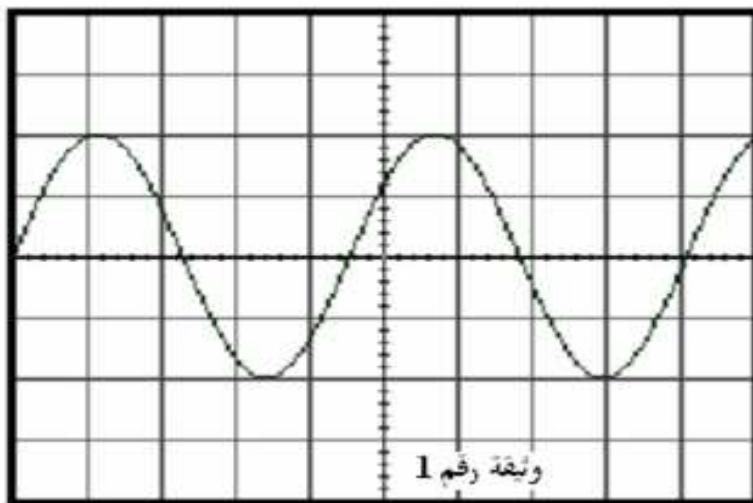

.  $La_3 f_s = \frac{1}{T_s} \approx 440 Hz \leftarrow T_s = 4,55 div. 500 \mu s / div = 2,275 \cdot 10^{-3} s$   
ملحوظة : النتيجة 444 Hz مقبولة.

-2  $U_o = 2 div. 2V / div = 4V$

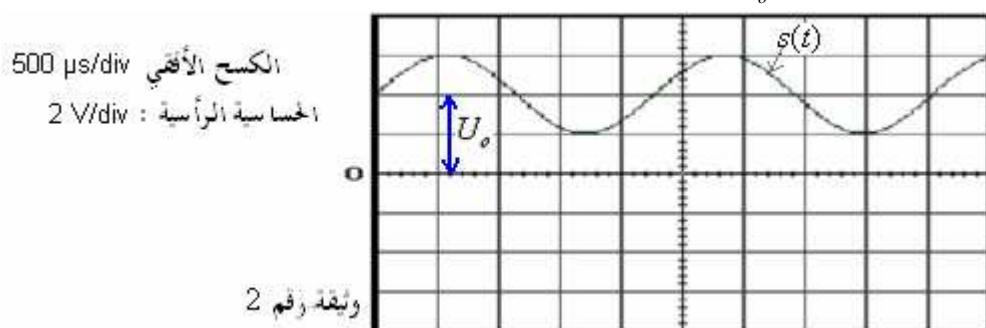

-2  $P_m = 2 div. 2V / div = 4V$

-3  $T_p = \frac{5 \cdot 10^{-5}}{9} s \leftarrow 9 T_p = 5 div. 10 \cdot 10^{-6} s / div = 5 \cdot 10^{-5} s$

تردد الموجة الحاملة  $f_p = \frac{1}{T_p} = 180000 Hz = 180 kHz$

-3-1-3- اسم التركيب : الدارة المتكاملة المنجزة للجاء. الهدف منه إنجاز جداء التوترين  $S(t) + U_o$  و  $P(t)$  للحصول على توتر مضمّن الوسع عند المخرج  $S$  وهو  $u_s(t)$ .

-3-2-3-

نضيف التوتر المستمر من أجل الحصول على تضمين جيد ( بحيث تصبح قيمة الإشارة المضمّنة ذات قيمة موجبة).

-4-

-1-4- تمثل الثابتة  $k$  ثابتة الناسب وهي تتعلق بالدارة المتكاملة.

-2-4-

$$u_{s(t)} = k \cdot [s(t) + U_o] \cdot P_m \cdot \cos(2\pi f_p t)$$

$$= kU_o \left[ \frac{s(t)}{U_o} + 1 \right] P_m \cdot \cos(2\pi f_p t)$$

$$= k \cdot P_m \cdot U_o \cdot \left[ \frac{S_m}{U_o} \cdot \cos(2\pi f_s t) + 1 \right]$$


$m$  : نسبة التضمين.

$$m = \frac{S_m}{U_o}$$

وضع :

$$u_{s(t)} = A \cdot [m \cdot \cos(2\pi f_s t) + 1] \cos(2\pi f_p t) \quad \text{وبذلك يصبح}$$

-3-4-

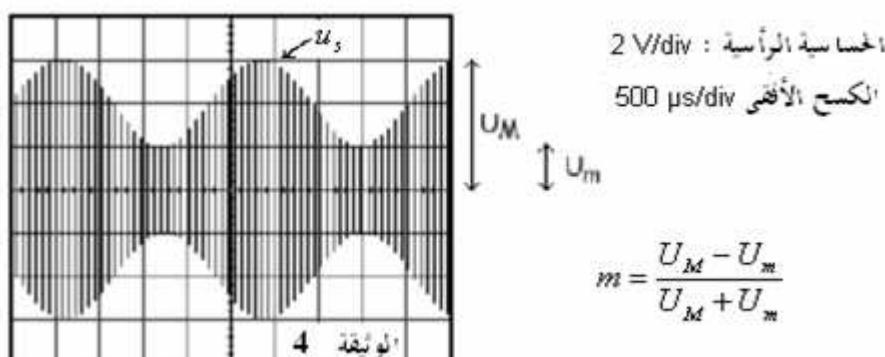

$$U_M = 3 \text{ div.} 2V/\text{div} = 6V$$

$$m = \frac{6-2}{6+2} = \frac{4}{8} = 0,5 \Leftarrow \quad U_m = 1 \text{ div.} 2V/\text{div} = 2V$$

الواسع المضمّن منحصر بين قيمتين حدّيّتين :  $-1 \leq \cos(2\pi f_s t) \leq +1$   
 $U_{m,\min} = A \cdot (1 - m)$  :  $U_{m,\max} = A \cdot (m + 1)$

$$A = \frac{U_M}{m+1} = \frac{6}{1+0,5} = 4 : \text{ ومنه}$$

$$A = \frac{U_m}{1-m} = \frac{2}{1-0,5} = 4 : \text{ أو}$$

-4-4-


شروط الحصول على تضمين جيد هي :

- أن تكون نسبة التضمين :  $U_o > S_m$  :  $m = \frac{S_m}{U_o} < 1$  أي :

- أن يكون تردد التوتر الحامل  $f_p$  أكبر بكثير من تردد التوتر المضمّن  $f_s$  ( على الأقل  $f_p > 10f_s$  ).

تردد غالن التوتر المضمن : يوافق تردد التوتر المضمن = التضمين جديد .


### الكيمياء III

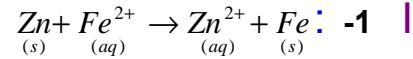


$$k = 6,5 \cdot 10^{10} \quad \text{ولدينا: } Q_{r,i} = \frac{[\text{Zn}^{2+}]_i}{[\text{Fe}^{2+}]_i} = \frac{\frac{c_2 \cdot v_2}{v_1 + v_2}}{\frac{c_1 \cdot v_1}{v_1 + v_2}} = \frac{c_2 \cdot v_2}{c_1 \cdot v_1} = \frac{0,01}{0,02} = 0,5 \quad -2$$

إذن :  $Q_{r,i} < k$  المجموعة تتطور في المنحى المباشر.

### 3- تبيان العمود :

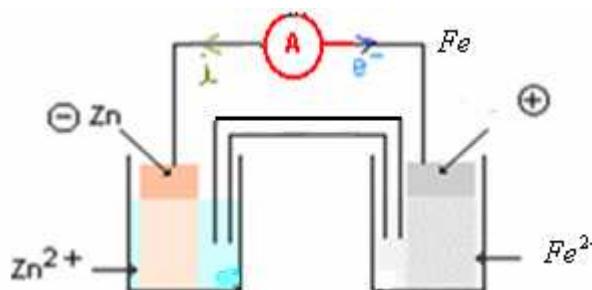

التبيانة الإصطلاحية للعمود :

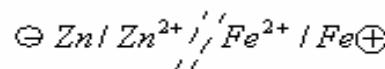

: II

-1

				معادلة التفاعل	
كميات المادة				التقدم	الحالة البدنية
$\frac{m_2}{M(\text{Zn})}$	$c_1 \cdot v_1$	$c_2 \cdot v_2$	$\frac{m_1}{M(\text{Fe})}$	0	الحالة البدنية
$\frac{m_2}{M(\text{Zn})} - x$	$c_1 \cdot v_1 - x$	$c_2 \cdot v_2 + x$	$\frac{m_1}{M(\text{Fe})} + x$	$x$	حالة التحول

- 2

$$Q_r = \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} = \frac{\frac{c_2 \cdot v_2 + x}{v_s}}{\frac{c_1 \cdot v_1 - x}{v_s}} = \frac{c_2 \cdot v_2 + x}{c_1 \cdot v_1 - x}$$

3- بعد 5 دقائق من اشتغال العمود : تكون كمية الكهرباء التي تعبر مقطع الدارة الخارجية :

$$n(e^-) = \frac{I \cdot \Delta t}{F} \quad \text{أي: } q = I \cdot \Delta t = F \cdot n(e^-)$$

$$n(\text{Zn}) = x$$

من خلال جدول التقدم : كمية مادة الزنك المتفاعل:

ومن خلال تفاعل الأكسدة الأنيودية لدينا :

$$Zn - \text{---} > Zn^{2+} + 2e^-$$
$$x = \frac{n(e^-)}{2} \quad \text{إذن:} \quad n(Zn) = \frac{n(e^-)}{2}$$
$$x = \frac{I \cdot \Delta t}{2F} = \frac{965.10^{-3} \cdot 5.(60)}{2.(96500)} = 1,5.10^{-3} mol$$

كمية مادة الزنك المتفاعل:

وبالتالي : 1-3 تغير كتلة الكترود الزنك:

$$\Delta m(Zn) = m_f - m_i = -x.M(Zn) = -1,5.(10^{-3}).64,5 = 96,75.10^{-3} g = 96,75 mg$$

تغير كتلة الكترود الحديد:

$$\Delta m(Fe) = m_f - m_i = x.M(Fe) = 1,5.(10^{-3}).56 = 84.10^{-3} g = 84 mg$$

---

$$[Fe^{2+}] = \frac{c_1 \cdot v_1 - x}{v_s} = \frac{0,02 - 1,5.10^{-3}}{0,2} = 9,25.10^{-2} mol/L \quad - \quad 2-3$$

$$[Zn^{2+}] = \frac{c_2 \cdot v_2 + x}{v_s} = \frac{0,01 - 1,5.10^{-3}}{0,2} = 5,75.10^{-2} mol/L$$

3-خارج التفاعل بعد 5 دقائق من اشتغال العمود:

$$Q_r = \frac{[Zn^{2+}]}{[Fe^{2+}]} = \frac{5,75.10^{-2}}{9,25.10^{-2}} = 0,62$$

**abdelkrim**

Lycée agricole oulad -taima région d'Agadir Maroc

Mail : [sbiabdou@yahoo.fr](mailto:sbiabdou@yahoo.fr)

msn : [sbiabdou@hotmail.fr](mailto:sbiabdou@hotmail.fr)

pour toute observation contactez moi

أسأل الله لكم التوفيق ، ولا تنسوني بدعائكم الصالح.