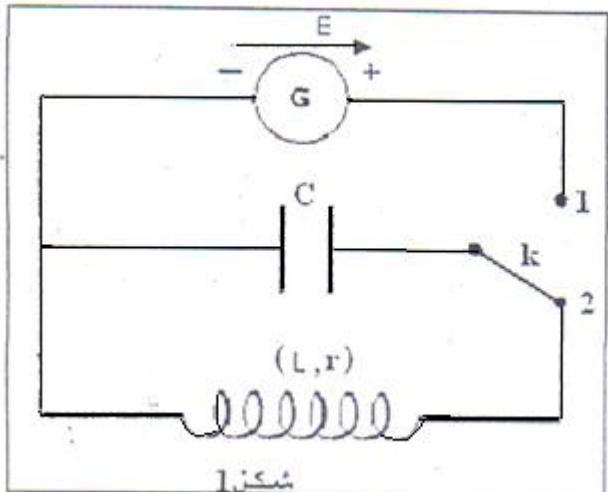


1- يتكون عمود تجاري من إلكترود من الفضة كتلته $m = 30\text{g}$ مغمور كلباً في محلول مائي لفترات الفضة ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$) حجمه $V = 100\text{mL}$ و تركيزه $C = 0,1\text{mol.L}^{-1}$ ، ومن إلكترود الزنك كتلته $m' = 30\text{g}$ مغمور كلباً في محلول مائي لكبريتات الزنك ($\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) حجمه $V' = 100\text{mL}$ و تركيزه $C' = 0,1\text{mol.L}^{-1}$. عند اشتعال العمود نلاحظ توضع قذر الفضة على إلكترود الفضة.

- 1.1 أكتب معادلتي التفاعلين الذين يحدثان بجوار كل إلكترود، واستنتج معادلة التفاعل الذي يحدث في العمود عند اشتعاله. (1pt)
- 1.2 أنجز تبيانية هذا العمود عندما تربط طرفيه بموصل أومي، وبين عليها منحى التيار و منحى الإلكترونات و قطبية العمود. (1pt)
- 1.3 أعط التبيانية الاصطلاحية لهذا العمود. (0,5pt)
- 1.4 احسب خارج التفاعل الذي يحدث في العمود في الحالة البدئية. (0,5pt)
- 1.5 علماً أن ثابتة التوازن للتفاعل الحاصل في هذا العمود هي $K = 7.10^{52}$ ، حدد منحى التطور التلقائي لهذا التفاعل. (0,5pt)
- 2 يزود هذا العمود الدارة الكهربائية بتيار كهربائي شبه ثابتة $I = 20\text{mA}$ لمدة Δt .
- 2.1 أنجز جدولًا وصفياً للتفاعل الحاصل في العمود. (0,5pt)
- 2.2 أوجد العلاقة بين X تقدم هذا التفاعل و (e^-) كمية مادة الإلكترونات التي يمررها العمود في الدارة. (0,5pt)
- 2.3 استنتاج تعبير X بدلالة Δt و I و F . (0,5pt)
- 2.4 احسب التقدم الأقصى للتفاعل الحاصل في العمود. (0,5pt)
- 2.5 استنتاج Δt مدة اشتعال هذا العمود. (0,5pt)
- 2.6 احسب $\Delta m(\text{Zn})$ و $\Delta m(\text{Ag})$ تغير كتلة كل من إلكترود الزنك و إلكترود الفضة. (1pt)
- نعطي : $M(\text{Zn}) = 65\text{g.mol}^{-1}$ و $M(\text{Ag}) = 108\text{g.mol}^{-1}$ و $F = 96500\text{C.mol}^{-1}$.

التمرين الأول فيزياء (6 نقط)

شحن مكثفاً سعته $C = 25\text{nF}$ بواسطة مولد قوته الكهرومagnetica $E=4\text{V}$ (انظر الشكل 1).




عند لحظة $t = 0$ نزيرج قاطع التيار إلى الموضع 2 فيفرغ المكثف عبر وشيعة معامل تحريرها الذاتي L و مقاومتها r .
بواسطة راسم تذبذب ذاكرة ذي نعائين التوتر u_C بين مربطي المكثف فنحصل على الشكل 2.

- 1 ما هو نظام الذبذبات الملاحظ ؟ (0,5pt)
- 2 كيف تفسر خمود الذبذبات ؟ (0,5pt)
- 3 أوجد المعادلة التقاضلية التي يتحققها التوتر u_C (1pt)
- 4 أعط قيمة شبه الدور T للذبذبات. (0,5pt)
- 5 نعتبر الآن أن مقاومة الوشيعة مهملة.
- 6 استنتاج المعادلة التقاضلية التي يتحققها التوتر u_C في هذه الحالة. (1pt)
- 7 أعط التعبير الحرفي للدور الخاص T_0 للذبذبات. (0,5pt)

ت- نعطي : $u_C = E \cdot \cos \frac{2\pi}{T_0} t$ حل للمعادلة التقاضلية السابقة.

استنتاج تعبير شحنة المكثف q ، ثم تعبير شدة التيار i المار في الدارة بدلالة الزمن t . (1pt)

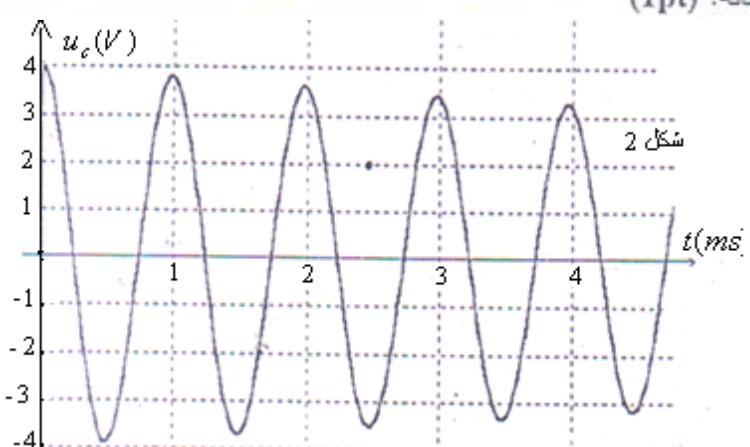
- 8 احسب قيمة معامل التحرير الذاتي L للوشيعة. (1pt)



التمرين الثاني فيزياء 7 نقط

يتطرق هذا التمرين إلى كيفية بعث و استقبال موجة إذاعية.


I- لبعث آيات من القرآن الكريم عبر الأثير قصد إيصالها لأناس آخرين في أماكن مختلفة من العالم يجب تحويل هذه الآيات إلى توتر كهربائي ($s(t) = S_m \cos(2\pi f t)$) يسمى الإشارة المضمنة (بواسطة وسیط معلوماتي (الميكروفون)، و بما أن تردد الإشارة f ضعيف فإنها تخدم في طريقها إلى المستقبل، و لذلك يجب حملها بموجة أخرى تسمى الموجة الحاملة و هي عبارة عن توتر كهربائي ($p(t) = P_m \cos(2\pi F t)$) تردد F كبير جداً، تسمى هذه العملية التضمين، و هو ثلث أنواع. لهذا الغرض نطبق التوترين ($p(t)$ و $s(t) + U_0$) على التوالي عند المدخلين E_1 و E_2 لدارة متكاملة منجزة للجدا (انظر شكل 1). حيث U_0 توتر مستمر تمت إضافته للإشارة المضمنة المراد إرسالها. نضع عند الخروج S للدارة المتكاملة هوانياً يبيث الموجة المضمنة ($u_s(t)$).

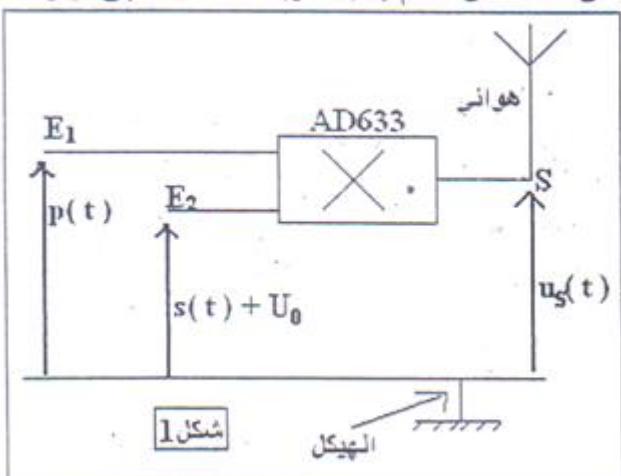

نعلن على راسم التذبذب التوتر المضمن $u_s(t) = U_m(t) \cos(2\pi F t) = k \cdot u(t) \cdot p(t)$ حيث k

ثابتة تتعلق بالدارة المنجزة للجدا. يمثل الشكل 2 المنحنى المحصل عليه.

نعطي : الحساسية الرئيسية $2V/div$ و الحساسية الأفقيّة $0,5ms/div$.

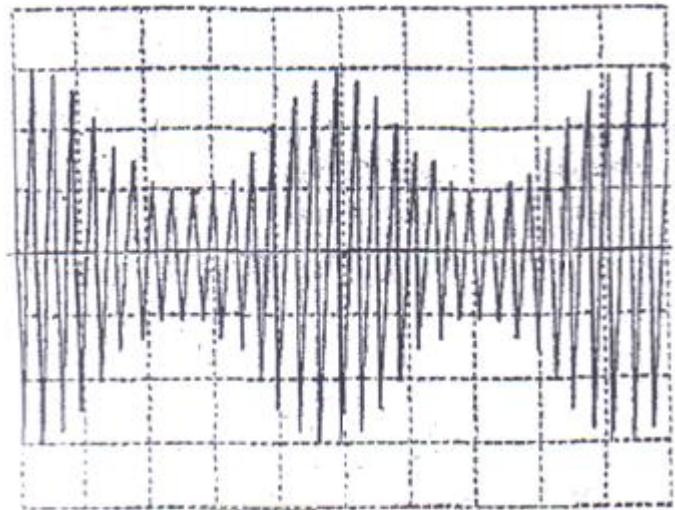

شكل 2

(1pt) $u_s(t) = A[1+m \cos(2\pi f t)] \cos(2\pi F t)$ مع A و m ثابتين يجب تحديدهما.


4- هل التضمين جيد؟ على جوابك؟ (0,5pt)

II- لاستقبال الموجة المرسلة بواسطة الهوائي المثبت في النقطة S نستعمل التركيب التجاري الممثل في الشكل 3.

1- ما دور كل من الجزء (1) و الجزء (2)؟ (0,5pt)

2- ارسم شكل المنحنى الممثل لتغيرات التوتر u_{AB} بين مربطي المقاومة R عندما يكون قاطع التيار K مفتوحاً. (1pt)

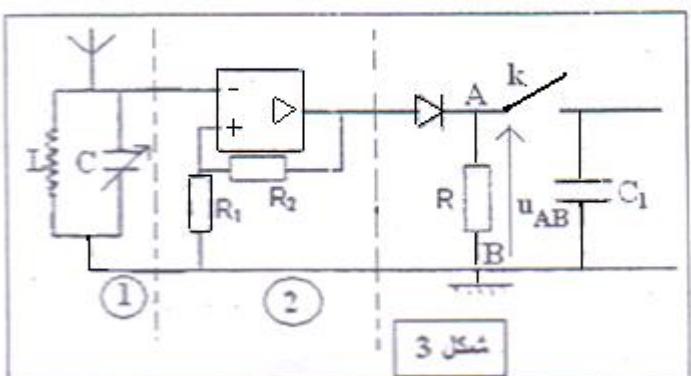3- ارسم شكل المنحنى الممثل لتغيرات التوتر u_{AB} بين مربطي المقاومة R عندما يكون قاطع التيار K مغلقاً. (1pt)






التصحيح


التمرين 2 تمرير الكيمياء

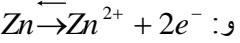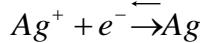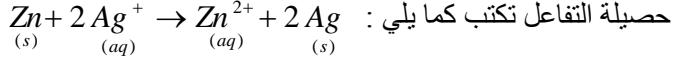(1-1)


عند اشتغال العمود نلاحظ توضم فاز الفضة على إلكترود الفضة. إذن التفاعل الحاصل بجوار هذه الإلكترود هو كما يلي :
 وهو تفاعل اختزال \leftarrow إلكترود الفضة تلعب دور الكاتب. أي القطب الموجب للعمود.
 هو تفاعل الأكسدة الذي يحدث بجوار الانود: الكترود الزنك. أي القطب السالب للعمود.
 حصيلة التفاعل تكتب كما يلي :



(1-2) تبيانة العمود :

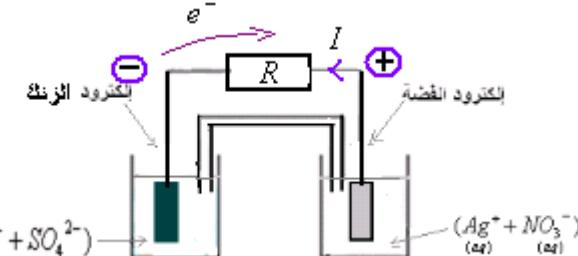

(1-3) التبيانة الاصطلاحية لعمود :

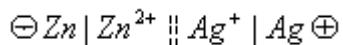

(1-4) خارج التفاعل البدئي :

$$Q_{r,i} = \frac{[Zn^{2+}]_i}{[Ag^+]_i} = \frac{c'}{c^2} = \frac{0,1}{0,1^2} = 10$$

(1-5) لدينا : $K = 7.10^{52}$ و $Q_{r,i} < K$ إذن :

(2-1) الجدول الوصفي :

$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$				م. التفاعل
كميات المادة بالمول				
الحالة البدئية	التحول	الحالة النهائية		
$n_o(Zn)$	$n_o(Ag^+)$	$n_o(Zn^{2+})$	$n_o(Ag)$	
$n_o(Zn) - x$	$n_o(Ag^+) - 2x$	$n_o(Zn^{2+}) + x$	$n_o(Ag) + 2x$	التحول
$n_o(Zn) - x_{max}$	$n_o(Ag^+) - 2x_{max}$	$n_o(Zn^{2+}) + x_{max}$	$n_o(Ag) + 2x_{max}$	الحالة النهائية

(2-2) العلاقة بين تقدم التفاعل وكمية مادة الإلكترونات التي يمررها العمود في الدارة :

$$n(Zn) = \frac{n(e^-)}{2} \quad \text{كمية مادة الزنك المتفاعلة :} \quad \Leftarrow \quad Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$$

ومن خلال جدول التفاعل لدينا كمية مادة الزنك المتفاعلة خلال التحول :

$$x = \frac{n(e^-)}{2} \quad \text{ومنه :}$$

-2.3 تعبير x بدلالة Δt و I و F

$$x = \frac{I \cdot \Delta t}{2 \cdot F} = \frac{I \cdot \Delta t}{F} \quad \text{لدينا : } n(e^-) \text{ بالتعويض في العلاقة السابقة نجد :}$$

(2-4) إذا افترضنا أن : الزنك هو المحد : $n_o(Zn) - x_{max} = 0$ \Leftarrow إذا افترضنا أن : الزنك هو المحد : $n_o(Ag^+) - 2x_{max} = 0$:

$x_{max} = n_o(Zn) = \frac{m(Zn)}{M(Zn)} = \frac{30}{65} \approx 0,46 mol \Leftarrow$ $x_{max} = \frac{n_o(Ag^+)}{2} = \frac{C \cdot V}{2} = \frac{0,1 \times 100 \cdot 10^{-3}}{2} = 5 \cdot 10^{-3} mol \Leftarrow$ إذا افترضنا Ag^+ هو المحد :

أـ: هو المحد لأنـه مستعمل بتقريرط.

$$Ag^+ = 5 \cdot 10^{-3} mol \quad \text{إذن} \quad x_{max} = 5 \cdot 10^{-3} mol < 0,46 mol$$

$$\Delta t_{\max} = \frac{2 \cdot x_{\max} \times F}{I} = \frac{2 \times 5.10^{-3} \times 96500}{20.10^{-3}} = 48250 \text{ s} \approx 13,4 \text{ h} : \text{لدينا} : x_{\max} = \frac{I \cdot \Delta t_{\max}}{2 \cdot F}$$

$$\Delta m = M \times \Delta n \quad \text{ومنه: } m = n \cdot M \Leftarrow \quad n = \frac{m}{M} : \text{لدينا} \quad (2-6)$$

من خلال جدول تقدم التفاعل لدينا $\Delta m(Zn) = M_{(Zn)} \times \Delta n(Zn) = -x_{\max} \cdot M(Zn) = -5.10^{-3} \times 65 = -0,325 \text{ g}$ إذن: $\Delta n(Zn) = -x_{\max}$

من خلال جدول تقدم التفاعل لدينا $\Delta m(Ag) = M_{(Ag)} \times \Delta n(Ag) = 2x_{\max} \cdot M(Ag) = 2 \times 5.10^{-3} \times 108 = 1,08 \text{ g}$ إذن: $\Delta n(Ag) = 2x_{\max}$


لدينا:

تصحيح التمرين الأول:

(1) نظام شبه دوري.

(2) الخود يعزى إلى المقاومة الضعيفة للدارة: مقاومة الوشيعة، لأن قسطا من الطاقة الكهربائية يتبدد على شكل طاقة حرارية بمحول جول على مستوى مقاومة الوشيعة.

(3)

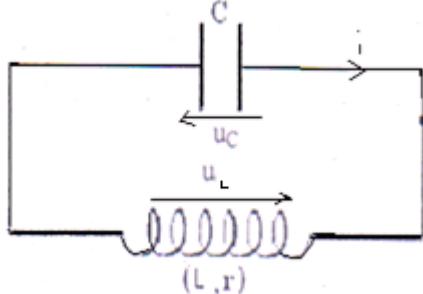

بتطبيق قانون تجميع التوترات: $0 = u_L + u_c$ مع: $r.i + L \cdot \frac{di}{dt} + u_c = 0$ أي $u_L + u_c = 0$

$$(1) \quad \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{r}{L} \cdot \frac{du_c}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot u_c = 0 \quad \text{وبقسمة الكل على } L \cdot C \quad \text{تصبح كما يلي:} \quad L \cdot C \frac{d^2 u_c}{dt^2} + r \cdot C \cdot \frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$

إذن: $T = 1ms$. من خلال الشكل: شبه الدور.

(4) (أ) مقاومة الوشيعة $r = 0$ من خلال (1) نستنتج المعادلة التفاضلية: $\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot u_c = 0$

ب) تعبير الدور الخاص: $T_o = 2\pi\sqrt{LC}$. والدور الخاص = شبه الدور: $T_o = 1ms$

ج) تعبير شحنة المكثف: $q(t) = C \cdot u(t) = C \cdot E \cdot \cos \frac{2\pi}{T_o} \cdot t$


تعبير شدة التيار: $i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = -C \cdot E \cdot \frac{2\pi}{T_o} \cdot \sin \frac{2\pi}{T_o} \cdot t$

(6) معامل تحريض الوشيعة: لدينا $T_o = 2\pi\sqrt{LC}$:

تصحيح التمرين الثاني للفيزياء:

(1) أنواع التضمين: التضمين بالواسع - التضمين بالتردد والتضمين بالتطور. نوع التضمين المستعمل في التجربة أعلاه هو تضمين الواسع.

(1-2 (2))

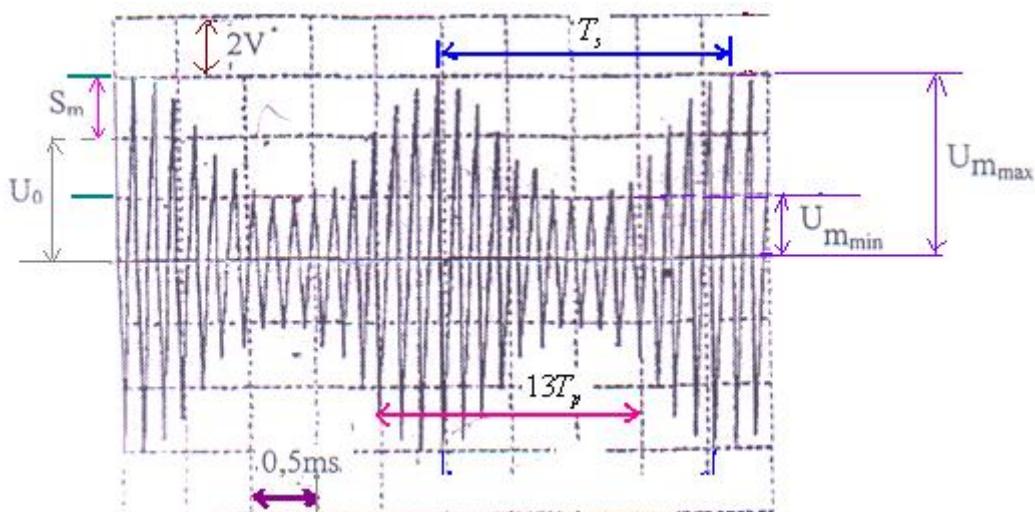

$$F = \frac{1}{T_p} = 6500 \text{ Hz} \quad \text{لدينا : } 13T_p = \frac{2.10^{-3} s}{13} \quad \text{إذن تردد الموجة الحاملة : } 13T_p = 2ms = 2.10^{-3} s \quad \text{أي : } 13T_p = 4 \times 0.5ms$$

$$f = \frac{1}{T_s} \approx 444 \text{ Hz} \quad \text{لدينا : } T_s = 2.25ms = 2.25 \cdot 10^{-3} s \quad \text{أي : } T_s = 4.5 \times 0.5ms = 2.25ms \quad \text{و منه : } 13T_s = 2.25ms$$

$$S_m = 2V \quad \text{و } U_o = 4V \quad (2-2)$$

$$U_{m\min} = 2V \quad \text{و } U_{m\max} = 6V \quad (2-3)$$


لدينا : (3)

$$\begin{aligned} u_s(t) &= K.u(t).p(t) \\ &\dots = K[U_o + S_m \cdot \cos 2\pi ft] P_m \cdot \cos 2\pi F.t \\ m &= \frac{S_m}{U_o} \quad \text{و : } A = K.P_m.U_o \quad \text{مع : } \\ &\dots = K.P_m.U_o \left[1 + \frac{S_m}{U_o} \cdot \cos 2\pi ft \right] \cdot \cos 2\pi F.t \\ &\dots = A[1 + m \cdot \cos 2\pi ft] \cdot \cos 2\pi F.t \\ U_m &= A[1 + m \cdot \cos 2\pi ft] \quad \text{مع : } u_s(t) = U_m \cdot \cos 2\pi F.t \quad \text{والتوتر يصبح على الشكل : } \end{aligned}$$


$$(4) \quad \text{معامل التضمين : } m = \frac{S_m}{U_o} = \frac{2}{4} = 0.5 < 1 \quad \text{إذن التضمين جيد .}$$

II) 1) دور الجزء 1: الاستقبال والانقاء
دور الجزء 2: التضخيم .

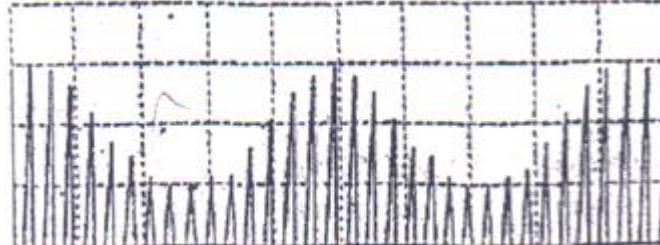2) عندما يكون قاطع التيار K مفتوح الصمام الثنائي يزيل القيم السالبة للموجة الحاملة. والتوتر u_{AB} المحصل عليه يكون كما يلي :



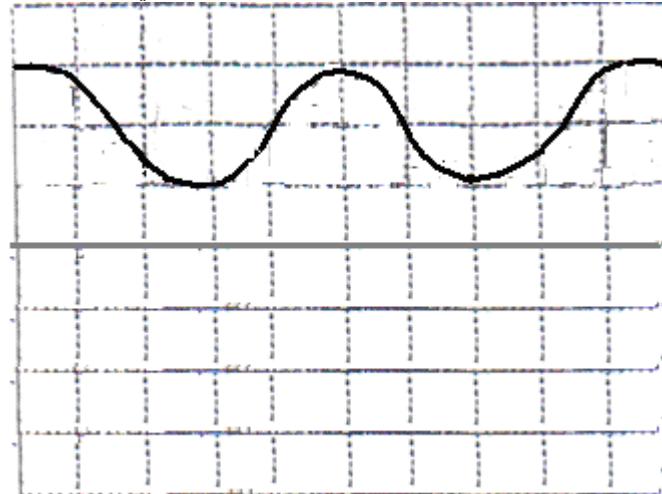(3) عندما يكون قاطع التيار K مغلقا .
المرشح للترددات المنخفضة يزيل ما تبقى من الموجة الحاملة فيكون التوتر المحصل عليه كما يلي :



SBIRO Abdelkrim Lycée agricole d'Oulad-Taima région d'Agadir royaume du Maroc
Pour toute observation contactez moi

Sbiabdou@yahoo.fr

لا تنسونا من صالح دعائكم ونسال الله لكم العون والتوفيق.