

تمرين الفيزياء رقم 1 (ن)

نعتبر التركيب المبين أسفله.

- ١- نضع قاطع التيار الكهربائي في الموضع (١) عند اللحظة $t=0$.
أ) ما الهدف من الدارة الموافقة لوضع التيار في الموضع (١)؟ (٠,٢٥ن)
ب) ما إشارة كل من البوسين **A** وبـ **B**؟ (٠,٢٥ن)

٢- نورج قاطع التيار إلى الموضع (٢). (٠,٢٥ن)



٣- أ) ارسم الدارة الموافقة ممثلاً التوتر بين مربطي كل ثانوي قطب. (٠,٢٥ن)

$$u_R = R.C \frac{du_c}{dt} : \text{ب) بين أن}$$

ج) أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u بين مربطي المكثف. (0,75 ن)

- د) علماً أن حل المعادلة التفاضلية يكتب كما يلي : $u_c = Ae^{-kt} + B$ ، حدد كل من A ، B و k ثم استنتج تعبير التوتر بين مربطي المكثف . (0,5ن)

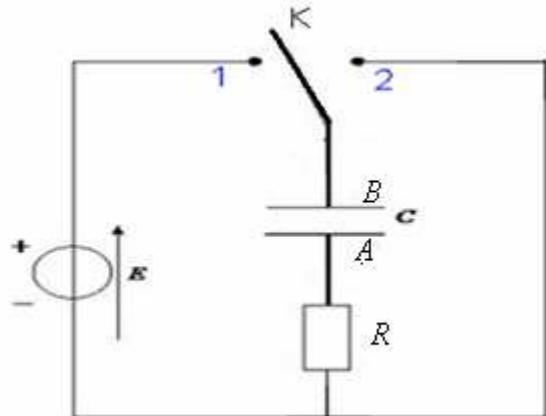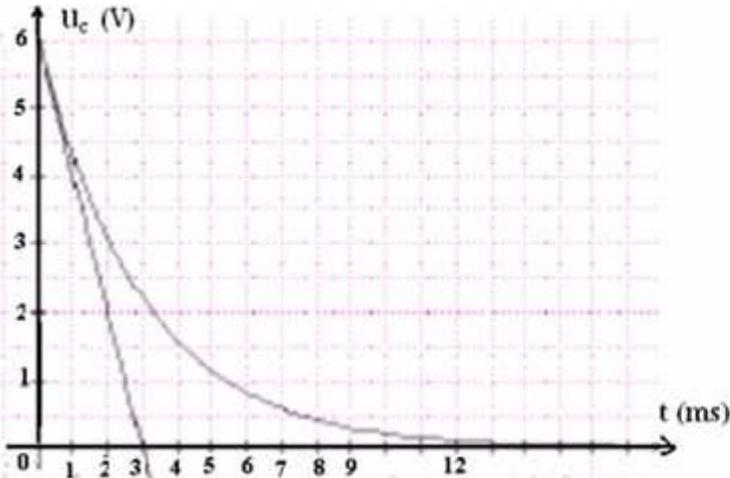2-2- المنحنى أسفله يمثل تغيرات التوتر بين مربطي المكثف بدلالة الزمن .



- أ- عرف ثابتة الزمن لثاني القطب RC. (0,25ن)

ب- حدد مبيانيا قيمة ثابتة الزمن. (0,25ن)

ت- علما أن مقاومة الموصل الأولي $R = 12K\Omega$ ، ا

التمرين الثاني للفيزياء: (٩)

- نقوم بشحن مكثف (لبوساه A و B) بواسطة مولد يعطي توترا ثابتا E . علما أنه عند نهاية عملية الشحن يحمل اللبوس A شحنة $q_A = -1,2mC$ و اللبوس B شحنة $q_B = -0,5mC$

1-1- ما قيمة وإشارة الشحنة التي يحملها اللبوس B ؟ (0,5ن)

1-2- أعطاء رسميا للتركيب المستعمل موضحا موضع كل من اللبوسين A و B . (0,5ن)


1-3- ما إشارة التوتر U_{AB} ؟ (0,5ن)

4-1- أعط المعادلة التفاضلية التي يحققها التيار الكهربائي i في الدارة . (ان)

5-1- أوجد حل هذه المعادلة التفاضلية علما أنه عند اللحظة $t=0$ ، $i = \frac{E}{R} \cdot t$. (ان)

6-1- بتطبيق قانون تجميع التوترات وباستعمال تعبير i ، استنتج تعبير التوتر u بدلالة الزمن بين مربطي المكثف . (0,5ن)

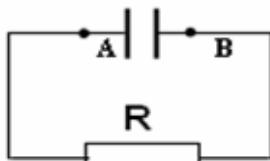7-1- أعط اسم وتعبير الثابتة τ المميزة لهذه الدارة ، و باستعمال التحليل البعدي حدد وحدتها في النظام العالمي للوحدات . (ان)



- ٢- عندما يصبح المكثف مشحوناً ، نصل لبؤسيه بموصل أولمي مقاومته R كما يبيّنه الشكل التالي :

١-٢- حدد على الشكل منحى حركة الالكترونيات في الموصل الأولمي . و منحى تيار التفريغ . (إن)

- ١- حدد على الشكل منحى حركة الالكترونات في الموصل الارومي . و منحى تيار التفريغ . ((١))

- ٢- مثل مختلف التورات ثم أوحد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر U_{AB} بين مربطي المكثف.

- 3-2**-عما أن حل هذه المعادلة يكتب على النحو التالي : $u_{AB} = A e^{-\alpha t} + B$ ، أوجد قيم كل من A ، B و α ثم أعط تعبير $f(t)$ (ان)

4-2-أعط تعبير $\ln u_{AB}$ بدلالة الزمن . (ان)

5-2-عما أنه اثناء تفريغ المكثف في الموصل الأولي تعبر $\ln u_{AB}$ بدلالة الزمن t يكتب على النحو التالي :

$$\ln u_{AB} = -50t + 2,485$$

أ-أوجد قيمة τ . (0,5ن)

ب-أوجد قيمة القوة الكهربائية للمولد . (0,5ن)

ج - استنتج قيمة سعة المكثف C. (0,5ن)

د - اوجد قيمة R مقاومة الموصل الأولي. (1ن)

3-1-3- أخذ تعبير الطاقة الكهربائية المخزنة في المكثف . (0,5ن) (3)

3-2- أحسب الطاقة الكهربائية المخزنة في المكثف لحظة ربطه بالموصل الأولي . (1ن)

موضوع الكيمياء : (7ن)

نتوفر على محلول مائي لحمض ثاني كلورو إيثانويك $CHCl_2CO_2H$ تركيزه المولي: $pH=1,3$ وله: $0,1\text{mol/L}$

1) اكتب معادلة تفاعل الحمض مع الماء . (0,5ن)

2-) عين المزدوجتين قاعدة / حمض المتداخلين في هذا التفاعل. (0,5ن)

3) ارسم جدول تقام هذا التفاعل . (0,5ن)

4) عين المتفاعل المهد وأعط تعبير التقدم الأقصى. (0,5ن)

5) أوجد تعبير التقدم النهائي لهذا التفاعل. (1ن)

6-) حدد نسبة التقدم النهائي لهذا التفاعل. (1ن)

7-) نضيف إلى $100mL$ من هذا محلول قطرة من حمض ثاني كلورو إيثانويك الخالص . قبل أن الحجم الكلي لم يتغير .

بين دون حساب منحى تغير كل من التركيز و pH و 10^{-pH} و نسبة التقدم النهائي لهذا لمحلول . (1ن)

8-) علما أن كثافة حمض ثاني كلورو إيثانويك الخالص: $d = 1,57$ وان حجم قطرة منه: $V = 0,05mL$ و pH المحلول الجديد يساوي 1,28

احسب نسبة التقدم النهائي للمحلول الجديد . وقارنها مع نسبة التقدم النهائي للمحلول البدئي ، ماذا تستنتج؟ (0,5ن) + (1ن)


$$\text{نعطي: } \rho_{eau} = 1g/cm^3 \text{ الكتلة المولية لحمض ثاني كلورو إيثانويك: } M = 129 g/mol$$

Sbiro Abdelkrim lycée agricole oulad taima région d'agadir maroc


على نقطة في هذا الفرض حصل عليها: رشيد إكير 17,25 / 20 ثم سعيد الحيان 16,75 / 20 ثم أشرف الصابري وأحمد موزون : 16 / 20 .
لا تتسرعوا من صالح دعائكم ونسأله لكم التوفيق.

عناصر الإجابة والتصحيح

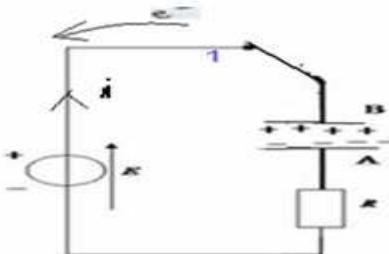1- أ- الهدف من التركيب : شحن المكثف. ب- B : شحنة موجبة A: شحنة سالبة.



2- أ-

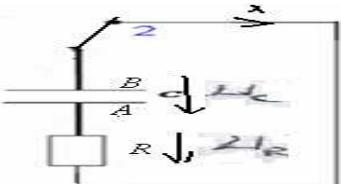

$$u_R = R \cdot i = R \cdot \frac{dq}{dt} = R \cdot \frac{d(c u_c)}{dt} = R c \frac{du_c}{dt}$$

ب-

$$\tau = R c \quad \text{مع: } R c \frac{du_c}{dt} + u_c = 0 \quad \text{اذن: } u_R = R c \frac{du_c}{dt} \quad \text{و لدينا: } u_R + u_C = 0$$

وهي المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر بين مربطي المكثف.

ج- بتطبيق قانون إضافية التوترات في الدارة السابقة ، لدينا :

$$u_R + u_C = 0$$

$$R c \frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$


$$u_c = E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_R = R c \frac{du_c}{dt} = R c \cdot (-\frac{1}{\tau}) \cdot E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = -\frac{R c E}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_R = -\frac{R c E}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$$$
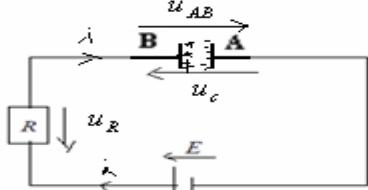
$$q_B = +1,2mC \quad \begin{matrix} 1-1 \\ -2-1 \end{matrix}$$



3-1- تيار الشحن يدخل من الليبوس B ، $u_{AB} < 0$ له نفس منحي التيار :


$$R.c \frac{di}{dt} + i = 0 \quad \text{أي :} \quad R \frac{di}{dt} + \frac{1}{c} \frac{dq}{dt} = 0 \quad \text{باستناد الكل بالنسبة للزمن :} \quad R.i + \frac{q}{c} = E \quad \leftarrow \quad u_R + u_c = E \quad \text{4-1}$$

$$i = \frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_c = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \leftarrow u_c = E - R.i \quad \text{6-1}$$

7-1- انظر الدرس.

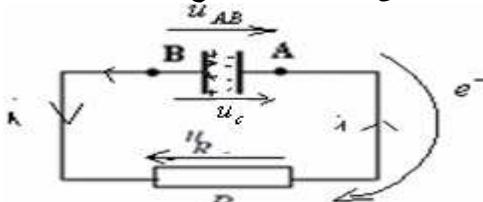2-1- في دارة التفريغ: تيار التفريغ الذي له عكس منحي تيار الشحن يخرج من الليبوس B.



وفي دارة التفريغ التوتر $u_{AB} > 0$. تيار التفريغ الذي له عكس منحي تيار الشحن أي يخرج ما الليبوس B.

$$(1) \quad u_R + u_{AB} = 0 \quad \text{حسب قانون تجميع التوترات لدينا}$$

$$u_R = R.c \frac{du_{AB}}{dt} \quad \frac{du_c}{dt} = \frac{du_{AB}}{dt} \quad \text{ومنه :} \quad u_{AB} = u_c \quad \text{وبما أن :} \quad u_R = R.i = R \frac{dq}{dt} = R \cdot \frac{d(c.u_c)}{dt} = R.c \frac{du_c}{dt} \quad \text{لدينا :}$$

وهي المعادلة التفاضلية التي يتحققها التوتر u_{AB} بين مربطي المكثف.

$$R.c \frac{du_{AB}}{dt} + u_{AB} = 0 \quad \text{بالتعويض في (1)}$$

$$u_{AB} = E.e^{-\frac{t}{\tau}}$$

3-2- الحل A بـ $u_{AB} = A.e^{-\alpha t} + B$ بالتعويض وباستعمال الشروط البدنية يصبح كما يلي :

$$(2) \quad L \ln u_{AB} = -\frac{1}{\tau} \cdot t + L \ln E \quad \leftarrow \quad u_{AB} = E.e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{4-2}$$

$$(3) \quad L \ln u_{AB} = -50t + 2,485 \quad \text{لدينا :}$$

$$\tau = 0,02s \quad \leftarrow \quad \frac{1}{\tau} = 50 \quad \text{من خلال العلاقات (2) و (3) نجد :}$$

$$E = 12V \quad \leftarrow \quad L \ln E = 2,485 \quad \text{لدينا :}$$


ج- وعندما يصبح المكثف مشحونا : $u_c = E$ و $u_{AB} = 0$ ومنه :

$$c = \frac{q_{\max}}{E} = \frac{1,2 \times 10^{-3}}{12} = 10^{-4} F = 100 \mu F$$

$$R = \frac{\tau}{c} = \frac{0,02}{10^{-4}} = 200 \Omega \quad \text{د-}$$

$$E_e = \frac{1}{2} \cdot c \cdot u_c^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{q^2}{c} \quad \text{3-3- تعبر الطاقة الكهربائية المخزونة في المكثف :}$$
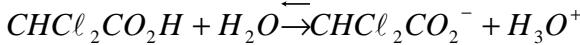
$$E_e = \frac{1}{2} \cdot c \cdot E^2 = \frac{1}{2} \cdot 10^{-4} \cdot 12^2 = 7,2 \cdot 10^{-3} J \quad \text{-2-3}$$



$$H_3O^+ / H_2O \quad \text{و} \quad CHCl_2CO_2H / CHCl_2CO_2^- \quad -2$$

-3 جدول تقدم التفاعل .

$CHCl_2CO_2H + H_2O \rightleftharpoons CHCl_2CO_2^- + H_3O^+$				
n_o	بوفرة	0	0	الحالة البدنية
$n_o - x$	بوفرة	x	x	حالة التحول
$n_o - x_f$	بوفرة	x_f	x_f	الحالة النهائية

4- بما أن الماء مستعمل بوفرة فإن المتفاعل المحس هو $CHCl_2CO_2H$ أي : $n_{max} = n_o = C.V$ ومنه

$$5- لدينا من خال الجدول : x_f = 10^{-pH} \cdot V \quad \text{أي} \quad [H_3O^+] = \frac{x_f}{V} \quad \text{إذن} \quad n(H_3O^+) = x_f$$

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{10^{-pH}}{C} = \frac{10^{-1,3}}{0,1} = 0,5 = 50\% \quad -6$$

7- بإضافة قطرة من الحمض الخالص يزداد التركيز و بما أن $\tau' = \frac{10^{-pH'}}{C'}$ فإن نسبة التقدم النهائي تتناقص.ملحوظة : بزيادة التركيز تزداد حموضية محلول و يتناقص pH بينما 10^{-pH} تتزايد بقليل ومفعول التركيز يهيمن على مفعول pH . وبذلك تتناقص τ .

8- كمية مادة حمض ثانوي كلورو إيثانويك الموجودة في قطرة :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{\rho \cdot V}{M} = \frac{d \cdot \rho_e \cdot V_a}{M} = \frac{1,57 \times 1 g \cdot cm^{-3} \times 0,05 cm^3}{129 g \cdot mol^{-1}} = 0,0006085 mol$$

$CHCl_2CO_2H + H_2O \rightleftharpoons CHCl_2CO_2^- + H_3O^+$				
$0,01 + \frac{d \rho_e V}{M}$	بوفرة	0	0	الحالة البدنية
$0,01 + \frac{d \rho_e V}{M} - x'$	بوفرة	x'	x'	حالة التحول
$0,01 + \frac{d \rho_e V}{M} - x'_f$	بوفرة	x'_f	x'_f	الحالة النهائية

ولدينا الماء مستعمل بوفرة إذن الحمض هو المتفاعل المحس :

$$x'_{max} = 0,01 + \frac{d \rho_e \cdot V_a}{M} \quad \text{ومنه} \quad [H_3O^+] = 10^{-pH'} = \frac{x'_f}{V_T} \Leftarrow n'(H_3O^+) = x'_f \quad \text{و من خال الجدول}$$

$$\tau' = \frac{10^{-pH'} \times V_T}{0,01 + \frac{d \cdot \rho_e \cdot V_a}{M}} = \frac{10^{-pH'}}{c'} = \frac{10^{-1,28}}{0,106} = 0,945 = 49,5\% \quad \text{نسبة التقدم النهائي :}$$

$$c' = \frac{0,01 + \frac{d \rho_e \cdot V_a}{M}}{V_T} = \frac{0,01 + \frac{0,0785}{129}}{\frac{100,05 \times 10^{-3}}{100,05 \times 10^{-3}}} = 0,106 \quad \text{نلاحظ أن التركيز قد ازداد.}$$

 τ' بالتخفيض تزداد نسبة التقدم النهائي و بازدياد التركيز تتناقص نسبة التقدم النهائي للتتفاعل.