

يمكن قياس نسبة الرطوبة في الهواء بواسطة جهاز لاقط الرطوبة، ويكون أساسا من مكثف تتغير سعته C مع تغير نسبة الرطوبة.


لتحديد قيمة السعة C لهذا الاقط في مكان معين، نركبه مع وشيعة(B) معامل تحريرها L و مقاومتها R.

- للتحقق من قيمة L تجريبيا، نركب الوشيعة (B) مع موصل أومي مقاومته R ومولد يغذي الدارة بتوتر مثلثي شكل (1). نعين على شاشة كاشف التذبذب التوتر $u_{AM}(t)$ في المدخل Y_1 والتوتر $u_{BM}(t)$ في المدخل Y_2 ، فنحصل على الرسمين التذبذبيين الممثلين في الشكل (2).

الحساسية الأساسية بالنسبة للمدخل Y_1 : $y_1 = 0,2 \text{ V/div}$ وبالنسبة للمدخل Y_2 : $y_2 = 5 \text{ V/div}$.
الحساسية الأفقية بالنسبة للمدخلين: $R = 5 \cdot 10^3 \Omega$. 1 ms/div

شكل 2

شكل 1

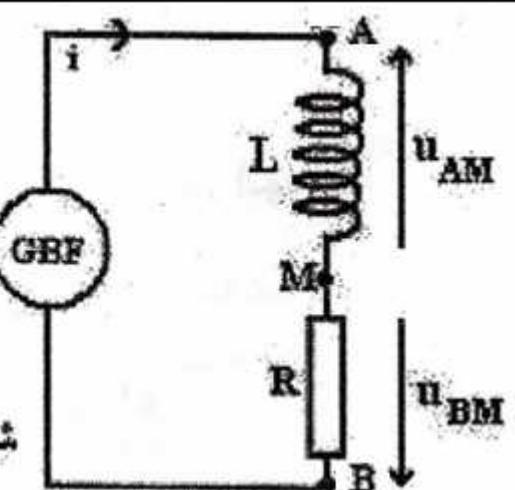

1.1. انقل الشكل (1) على ورقة تحريرك ومثل عليه كيفية ربط كاشف التذبذب لمعاينة التوترين $u_{AM}(t)$ و $u_{BM}(t)$.

$$2.1. \text{ اثبت ان: } u_{AM}(t) = -\frac{L}{R} \cdot \frac{du_{BM}}{dt}$$



3.1. تحقق أن $L = 0,15 \text{ H}$.

2- تشنن المكثف ذو السعة C ونركبه، عند اللحظة $t=0$ ، مع الوشيعة (B) والموصل الأولي ذي المقاومة R (شكل 3).

1.2. اثبت ان المعادلة التفاضلية التي يتحققها التوتر $u_C(t)$ بين مربطي المكثف تكتب :

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} \cdot u_C = 0$$

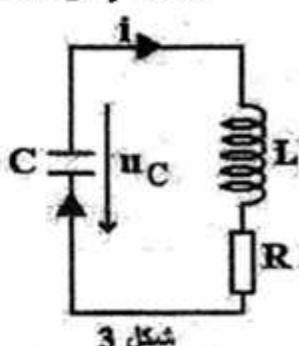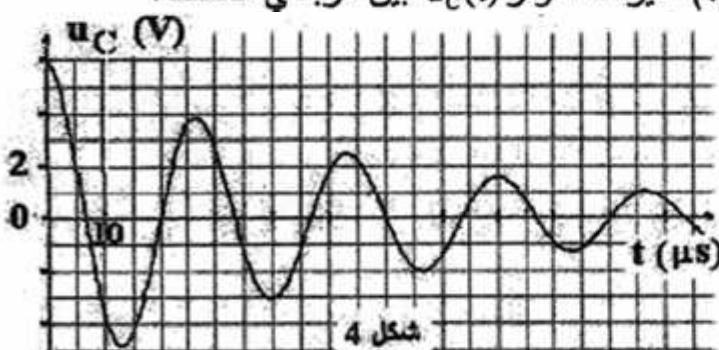2.2. يمثل منحنى الشكل (4) تغيرات التوتر $u_C(t)$ بين مربطي المكثف.



1.2.2. اعط اسم نظام التذبذبات الذي يبرزه منحنى الشكل (4).

2.2.2. فسر شكل المنحنى من منظور طافي.

3.2.2. نعتبر أن شبه الدور T يساوي الدور الخاص T_0 للمتذبذب (L, C) . احسب C سعة المكثف.

4.2.2. كيف يصبح نظام التذبذبات في حالة عدم تركيب الموصل الأولي في الدارة عند $t=0$ ؟




احسب في هذه الحالة الطاقة الكلية للدارة.

3- يعبر عن السعة C لجهاز لاقط الرطوبة بالعلاقة $C = (0,4 \cdot h + 104,8) \cdot 10^{-12}$ حيث C سعة المكثف

بالوحدة فاراد (F) و h يمثل النسبة المئوية للرطوبة في الهواء. استنتاج نسبة الرطوبة h في مكان إنجاز القياس.

موضع 2 الفيزياء:

- 1- نجز الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل - 1- و المكونة من :
- مولد GBF يزود الدارة بتيار (t) دوري و متلاقي .
 - موصل أومي مقاومته $R = 100 \Omega$.
 - وشيعة مقاومتها مهملة و معامل تحريرها L ناعين بواسطة كاشف التذبذب التوتريين U_A و U_B . يمثل الشكل (2) الرسم التذبذبي المحصل عليه حيث ضبطت قيم سرعة الكسح على القيمة : 20ms/div و الحساسية الرأسية: في المدخل Y_A : 2V/div و Y_B : 200mV/div :
- 1-1) أوجد تعبير U بدلالة L ، R و $\frac{du}{dt}$.
- 1-2) أوجد قيمة $\frac{du}{dt}$ في المجال $[0 ; 40\text{ms}]$.
- 1-3) أحسب معامل التحرير L .
- 2- نستبدل الوشيعة بمكثف سعته C و GBF بمولد قوته المحركة E و مقاومته الداخلية في اللحظة $t = 0$ نغلق قاطع التيار K و نضغط على الزر (-) للمدخل U لمعاينة التوتر (U). يمثل الشكل 3 الرسم التذبذبي للتوتر U .
- 1-2) أوجد المعادلة التفاضلية التي يتحققها التوتر U بين مربطي المكثف .
- 2- تأكد أن حل المعادلة يكتب على شكل $U_c = A \left(1 - e^{-\frac{t}{C}} \right)$ و أعط تعبير كل من C و A .
- 3-2) أوجد تعبير التوتر U بدلالة t ، C و E .
- 4-2) باستعمال منحنى الشكل - 4- حدد قيمة كل من E ، C و A .

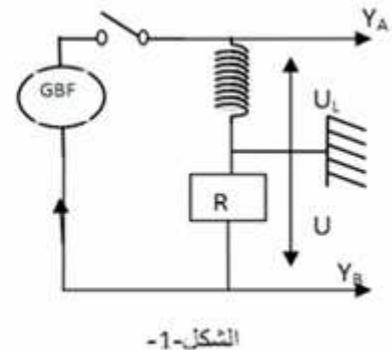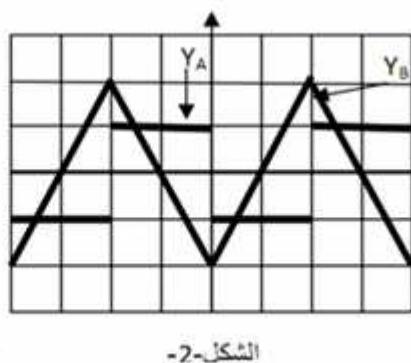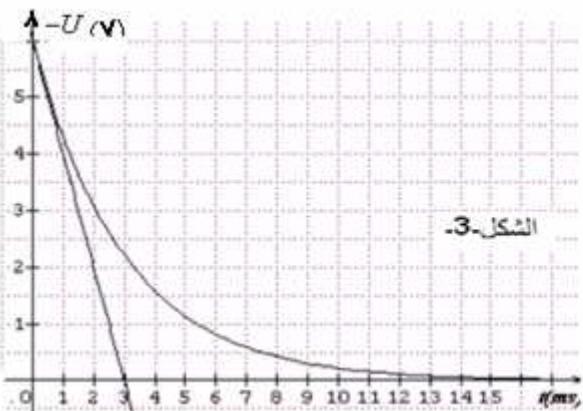

موضع الكيمياء (7ن)

بعد عدة ساعات من السباق ، قررت مجموعة من المتسابقين الوقوف لتناول طعام الغداء في فندق. يوجد هناك على طاولة زجاجة من الماء المعدني ومشروب غازي آخر.

(1) pH الماء المعدني من خلال الورق الملصق على الزجاجة يساوي 6,3 .

1-1- احسب تركيز أيونات الأكسونيوم $[H_3O^+]$ في هذه الماء المعدنية. (0.75ن)

2- احسب كمية مادة أيونات الأكسونيوم $(H_3O^+ n)$ الموجودة في هذه الزجاجة ذات الحجم $V = 1,5L$. (0.75ن)

(2) نقرأ (من بين مكونات أخرى) على الورق الملصق على المشروب الغازي (بنزوات الصوديوم).

أيون البنزوات $C_6H_5COO^-$ قاعدة تنتهي على المزدوجة $C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-$ ذات $pK_A = 4,2$.

1-2) أعط تعريف قاعدة برونشتيد. (0.5ن)

2- اكتب معادلة التفاعل الذي يمكن أن يحدث بين أيون البنزوات والماء. ما الخاصية الحمضية-القاعدية التي يتميز بها الماء؟ (1ن)

3-2) أعط تعريف ثابتة الحمضية للمزدوجة $C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-$ ذات pK_A بدلالة pH لنفس المزدوجة. (1ن)

4-2) لهذه المزدوجة يساوي 4,2 ، مثل على محور مدرج ب pH: pH مخطط الهيمنة لحمض البنزويك وأيون البنزوات. (1ن)

5-2) علما أن pH المعدة يساوي 2 ، مستعينا بمخطط الهيمنة الذي تم رسمه ، عندما ابتلع أحد المتسابقين مشروبه قل ماذا يحدث لايون البنزوات.


هل سيفق على شكل ايون بنزوات أم سيتحول إلى حمض بنزويك ؟ علل جوابك. (1ن)

3) نضيف إلى قليل من المشروب الغازي محلولا مائيا لحمض الكلوريديك $(H_3O^+ + Cl^-)$.

اكتب معادلة التفاعل مع أيونات البنزوات. بماذا يتميز هذا التفاعل؟ (1ن)

أعلى نقطة في هذا الفرض حصل عليها التلميذ : محمد عماره : 17/20

ثم يليه التلميذ محمد جبار : 16,75/20

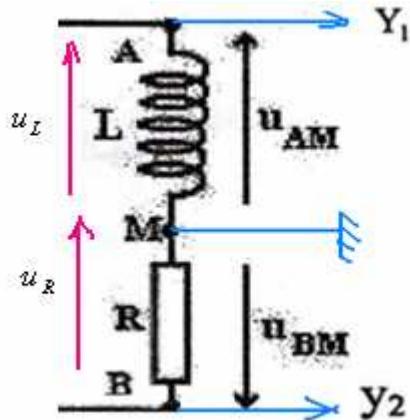

من خلال التركيب لدينا : $u_{AM} = u_L = L \frac{di}{dt}$ 2-1


$$u_{BM} = -u_R = -R.i \quad \text{ولدينا :}$$

$$u_{AM} = -\frac{L}{R} \frac{du_{BM}}{dt} \quad \text{بالتعويض تصبح :} \quad \frac{di}{dt} = -\frac{1}{R} \frac{du_{BM}}{dt} \quad \Leftarrow \quad i = -\frac{u_{BM}}{R} \quad \text{إذن :}$$

3-1

في المجال $[0,3ms]$ التوتر u_{BM} عبارة عن دالة تآفية على النحو : معاملها الموجة :

$$a = \frac{\Delta u_{AM}}{\Delta t} = \frac{(u_{AM})_B - (u_{AM})_A}{t_B - t_A} = \frac{[10 - (-10)]V}{(3 - 0).10^{-3}s} = \frac{2}{3}.10^4 V/s$$

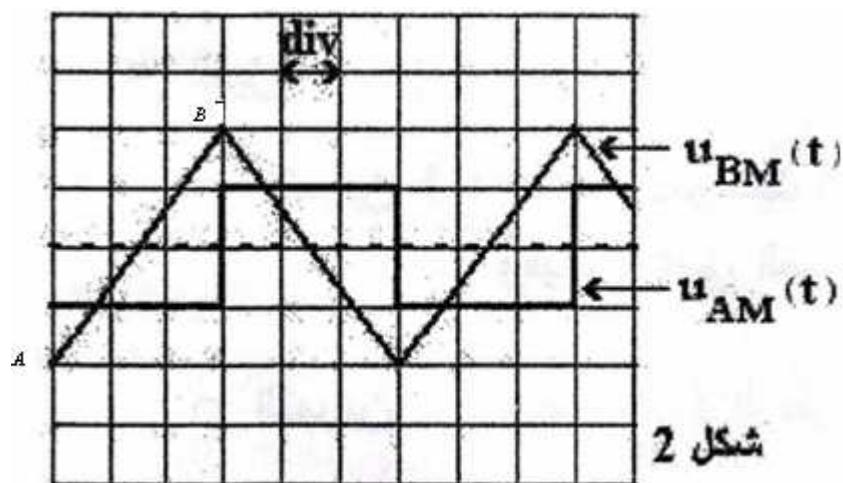


شكل 2

$$\frac{du_{BM}}{dt} = \frac{2}{3}.10^4 \quad \Leftarrow \quad u_{BM} = \frac{2}{3}.10^4 \cdot t + b \quad \text{وبالتالي } u_{BM} \text{ يكتب كما يلي :}$$

وفي المجال نفسه $[0,3ms]$ من خلال الشكل 2 نحصل على قيمة التوتر u_{AM} :

$$L = -\frac{R u_{AM}}{\frac{di}{dt}} = \frac{-5.10^3 \times (-0,2)}{\frac{2}{3}.10^4} = \frac{-3 \times 5.10^3 \times (-0,2)}{2.10^4} = 0,15H \quad \text{نستخرج : } u_{AM} = -\frac{L}{R} \frac{du_{BM}}{dt}$$

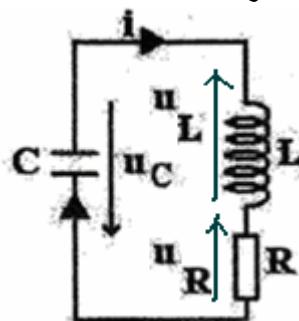2-2 بتطبيق قانون تجميع التوترات في الدارة (2)



$$u_L + u_R + u_C = 0$$

$$L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i + u_C = 0$$


$$\frac{di}{dt} = C \frac{d^2 u_C}{dt^2} \quad \text{ومنه} \quad i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(C u_C)}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$$

$$\text{بقسمة الكل :} \quad L \cdot C \frac{d^2 u_C}{dt^2} + R \cdot C \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0$$

-2- 2 (1-2-2) النظام الشبة دوري.

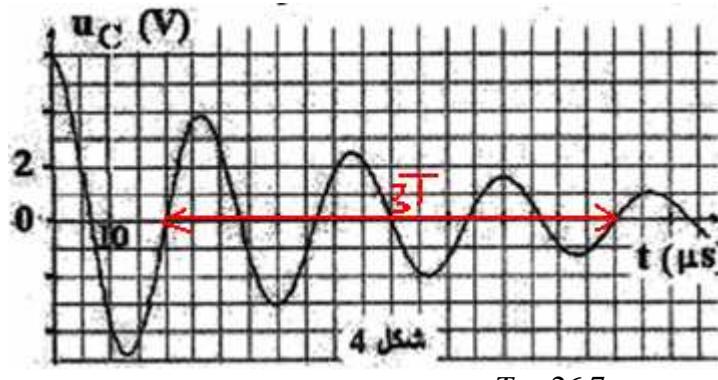-2-2-2 تتناقص طاقة الدارة تدريجيا بسبب وجود المقاومة وتتبدد بمحفول جول على شكل طاقة حرارية إلى المحيط الخارجي.
-3-2-2 من خلال الشكل 4 لدينا :



$$T \approx 26.7 \mu s \quad \Leftarrow \quad 3T = 16 \times 5 \mu s = 80 \mu s$$

$$C = \frac{T^2}{4\pi^2 L} = 1.2 \cdot 10^{-10} F \quad \Leftarrow \quad T^2 = 4\pi^2 LC \Leftarrow \quad T = 2\pi\sqrt{LC} : \quad \text{ومن جهة أخرى لدينا :}$$


$$\xi = \frac{1}{2} c \cdot E^2 = 2.16 \cdot 10^{-10} J \quad -4-2-2 \text{ نظام دوري -}$$

$$h = 38\% \quad (3 \\ II)$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} \quad 1-1 (1) \quad \text{لأن مقاومة الوشيعة مهملة.}$$

- من خلال التركيب لدينا :
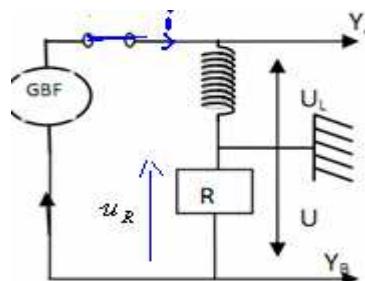
$$u_{AM} = -\frac{L}{R} \frac{dU}{dt} \quad \text{بالتعييض تصبح :} \quad \frac{di}{dt} = -\frac{1}{R} \frac{dU}{dt} \quad \Leftarrow \quad i = -\frac{U}{R} : \quad \text{إذن :}$$



$$\frac{dU}{dt} = 200 \quad \text{نجد} \quad [0,40ms] \quad 2-1 \text{ في المجال}$$

3-1

$$L = -\frac{R \cdot u_L}{\frac{di}{dt}} = 0.1 H$$

$$RC \frac{du_c}{dt} + u_c = E \quad \text{بتطبيق قانون تجميع التوترات في الدارة نحصل على المعادلة التفاضلية} \quad -1-2(2)$$

2-2 التأكيد من كون حل للمعادلة التفاضلية السابقة .

$$\frac{du_c}{dt} = \frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \Leftrightarrow u_c = A - Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

بالتعميض في المعادلة التفاضلية نجد :

$$RC \frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + A - Ae^{-\frac{t}{\tau}} = A$$

$$\begin{cases} A = E \\ \tau = RC \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A - E = 0 \\ \frac{RC}{\tau} - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{RC}{\tau} - 1 \right) = A - E$$

وبذلك يصبح الحل كما يلي : $u_c = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

3-2 لدينا :

$$U = -u_R = -R.i = -R \cdot \frac{dq}{dt} = -R \cdot \frac{d(Cu_c)}{dt} = -R.C \frac{du_c}{dt}$$

$$.U = -RC \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = -E.e^{-\frac{t}{\tau}} \Leftrightarrow \frac{du_c}{dt} = \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U = -E.e^{-\frac{t}{\tau}}$$

4-2

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{3.10^{-3} s}{100 \Omega} = 3.10^{-5} F \quad , \quad \tau = 3ms \quad , \quad E = 6V \quad \Leftrightarrow \quad -U = E.e^{-\frac{t}{\tau}}$$

كيمياء (7)

$$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 5.10^{-7} mol/L \quad 1-1 \quad (1)$$

$$n = [H_3O^+] V = 7.5.10^{-7} mol \quad 2-1$$

(2)

1-2 قاعدة برونشتيد هي كل نوع كيميائي قادر على اكتساب بروتون H^+ خلال تحول كيميائي.




الماء أمفوبيت أي يمكنه أن يلعب دور الحمض أو دور القاعدة.


$$pH = pk_A + \log \frac{[C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]} \Leftrightarrow k_A = \frac{[C_6H_5COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]} \quad (3-2)$$

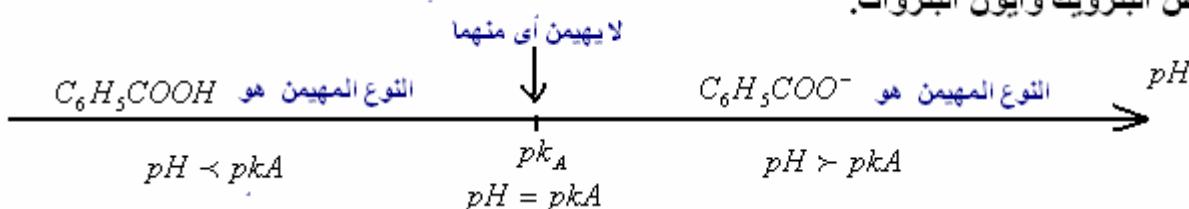(4-2).

مخطط الهيمنة لحمض البنزويك وأيون البنزوات.



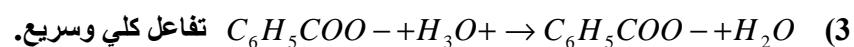5-2 سيتحول أيون البنزوات إلى حمض البنزويك داخل معدة المتسابق لأن pH المعدة يساوي 2 و $pk_A = 4.2$ إذن $pH < pk_A$.



أعلى نقطة في هذا الفرض حصل عليها التلميذ : محمد عماره : 17/20

ثم يليه التلميذ محمد جبار : 16,75/20