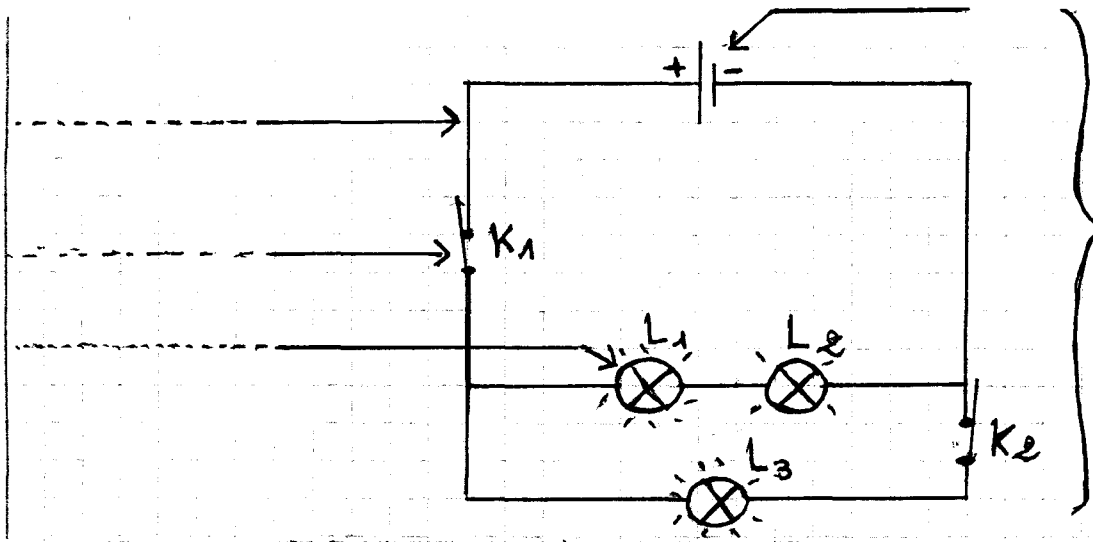


Exercice n°1 :

10pts



- 1- Compléter le schéma ci-dessus par les mots convenables.
- 2- L_1 et L_2 sont montées en :
- 3- L_1 et L_3 sont montées en :
- 4- Si on dévisse L_1 : L_2 :
 L_3 :
- 5- Si on ouvre K_2 :cesse(nt) de briller.

Exercice n°2 :


10pts

On considère le matage ci-dessous

- 1- La lampe qui brille normalement est :

- 2- Les lampes qui ne brillent pas normalement sont :

- 3- Compléter le tableau suivant :

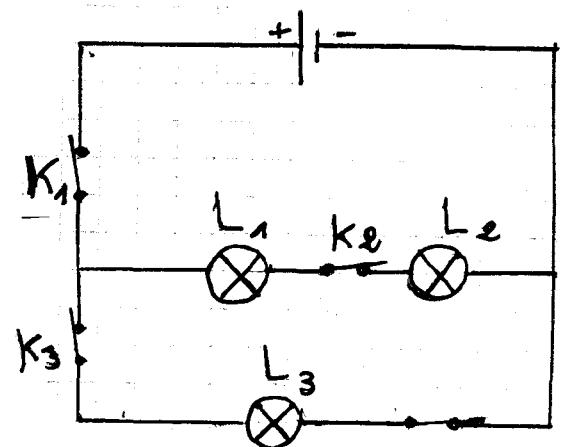

Si on ouvre	Les lampes qui continuent à briller sont
K_1	
K_2	
K_3	