



السنة الدراسية: 2010/2011  
بتاريخ : 21/06/2011 - 30 د

العلوم الفيزيائية  
الامتحان الموحد

السنة الثانية ثانوي إعدادي  
الأسدس الثاني



الاسم: .....  
النسب: .....الفوج: .....

# www.9alami.com

التمرين الأول: (7 نقط)

أجب بـ صحيح أو خطأ على المعلومات التالية:



- التوتر الكهربائي بين سلك الطور و السلك المحايد للتركيب المنزلي منعدم.



- عندما يركب الموصل الأومي على التوالى في دارة كهربائية، فإنه يقوم بتخفيض شدة التيار الكهربائي.



- يظهر تيار محضر بين مريطي وشيعة في دارة مغلقة، عندما يكون المغناطيس ثابتًا أمامها.



- وحدة قياس المقاومة الكهربائية هي الأوم.




- يفتح الفاصل عندما تتجاوز شدة التيار قيمة معينة.



- العلاقة التي تربط بين القيمة الفعالة و القيمة القصوى للتوتر متناوب جيبى:  $U_{eff} = 1,414 \times U_m$



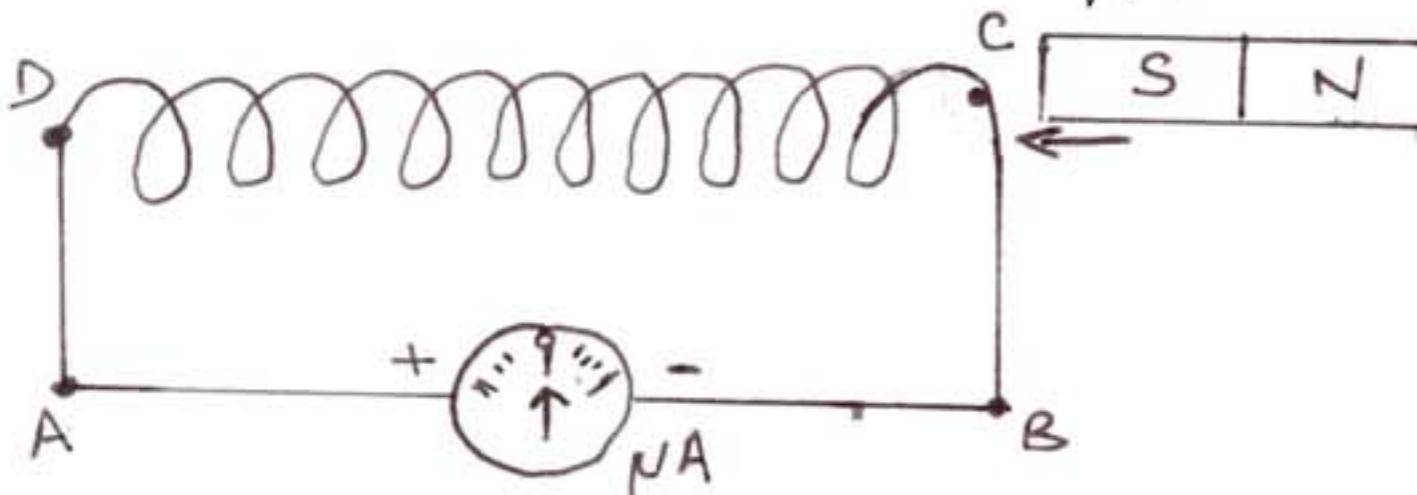- تحسب المقاومة الكهربائية بالعلاقة التالية:  $R = U/I$



التمرين الثاني: (8 نقط)

نقرب المغناطيس من الوشيعة، كما يبين الشكل جانبه:

1 - حدد على التبيانة منحى التيار الكهربائي. (2ن)

2 - حدد منحى انحراف ابرة الميكرومتر، معللا جوابك. (2ن)

3 - نعكس قطبي المغناطيس، فسر ما تلاحظه. (4ن)

$$U_{AB} = 12V$$


$$R_1 = 47\Omega$$

$$I_2 = 104mA$$

التمرين الثالث: (5 نقط)

$$U_1 = U_{AB} = 12V$$

نعتبر التركيب الكهربائي الممثل أعلاه:

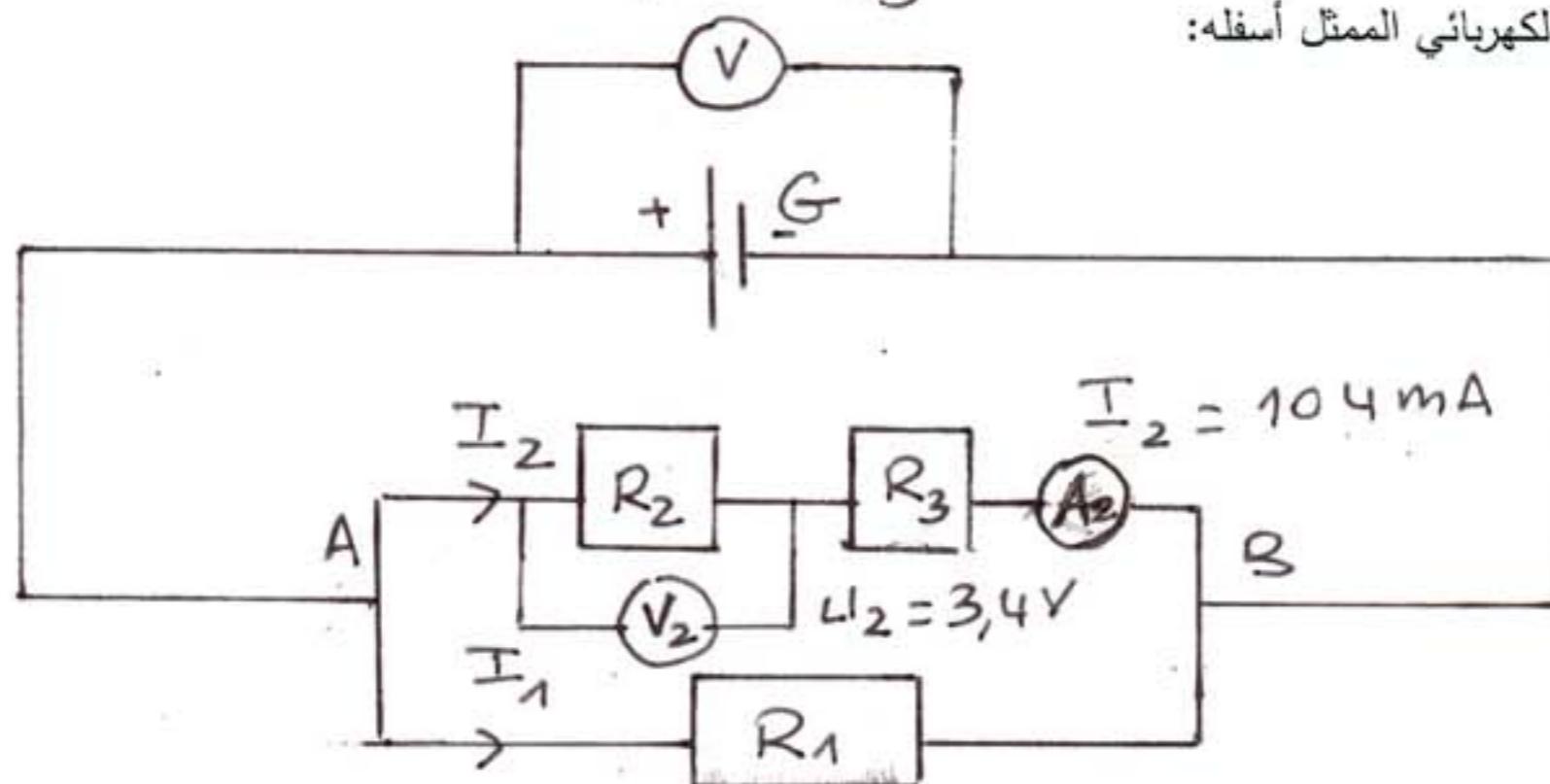

1 - بتطبيق قانون أوم، أحسب شدة التيار الكهربائي المار في المقاومة  $R_1$ . (2ن)

2 - أحسب المقاومة  $R_2$  ، علماً أن التوتر المطبق بين مربطيها  $U_2 = 3.4V$ . (1ن)

3 - أحسب المقاومة  $R_3$ . (1ن)

4 - استنتج شدة التيار المار في الفرع الرئيسي. (1ن)