

$$\tau = \frac{L}{R} \text{ تسمى ثانية الزمن للدارة وحدتها (s) وتحدد بطرق مختلفة.}$$

## الدارة: RLC

الدارة الكهربائية المتذبذبة: إنفادي خمود تذبذبات الدارة RLC نطبق بين مرميبيها توبرا حبيبا (t) لا بواسطة مولد ذي تردد منخفض(توترة الفعالي وترده قابلين للضبط).نطبق قابلية التوترات

$$U = U_R + U_L + U_C = RI + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt \quad \text{للجمع:}$$

نعتبر  $i = I_m \cos \omega t$  لدينا

$$I_m = I\sqrt{2}, \quad U = RI_m \cos \omega t + L\omega I_m \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{I_m}{C\omega} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$Z = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2} \quad \text{يعطي معانعة الدارة (R,L,C): بالعلاقة}$$

$$\cos \phi = \frac{R}{Z} \quad \text{أو} \quad \tan \phi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R} \quad \text{بين (t) و (i(t)) بالعلاقة:}$$

$$|\phi| = 2\pi \frac{t}{T} = 2\pi \frac{d}{D} \quad \text{حيث } \tau \text{ الفرق الزمني بين}$$

الدالدين لا و . الذي نمثله بعد التدرجات  $d$  و  $T$  الدور الذي نمثله بعد التدرجات

**وهناك 3 حالات:**

$\phi > 0$  تكون لا متقدمة في الطور بالنسبة ل .  $\phi < 0$  تكون لا متأخرة في الطور بالنسبة ل .  $\phi = 0$  لا و على توافق في الطور


الإشارات فضلي

$$L\omega \leftarrow \frac{1}{C\omega}, \quad L\omega = \frac{1}{C\omega}, \quad L\omega \rightarrow \frac{1}{C\omega}$$

دارة كافية: يكون  $i(t)$  في تأخر في

الطور بالنسبة ل  $i(t)$

دارة حدية: يكون  $i(t)$  في تقدم

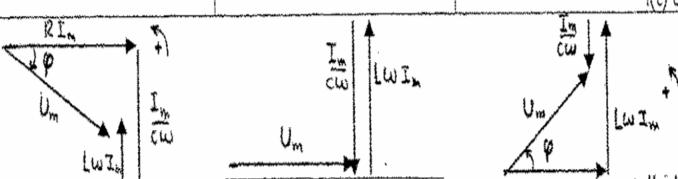

نظير هذه الحالة عندما يكون التردد  $N$  للمثير مساواً للتتردد الخاص  $N_0$  للرنين RLC.

أعلاه  
ذرادي نور الدين

فيزياء  
2 سلك بكالوريا 2009

## ملخص 5

### ثنائي القطب RL

الوشيعة:

الوشيعة ثنائي قطب يتكون من لفات من النحاس، غير متصلة فيما بينها لكونها مطلية ببريق عازل للكهرباء يرمز للوشيعة بـ

حيث  $\tau$  مقاومة الوضيعة و  $i$  معامل التحرير وحدته الفوري (H)  
التوتر بين مرميبي الوضيعة:

يعبر عن التوتر  $(i)$  بين مرميبي الوضيعة بما يلي:

$$u_L(t) = ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

الطاقة المخزونة في الوضيعة:

$$U_m = \frac{1}{2} Li^2$$

قاطع التيار:

قاطع التيار K مغلق

تكتب المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار  $i$  على الشكل التالي:

$$R_i = R + r ; \quad \tau \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_i}$$

$$i(t) = \frac{E}{R_i} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

انعدام التيار:

قاطع التيار K مفتوح

تكتب المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار  $i$  على الشكل التالي:

$$R_i = R + r ; \quad \tau \frac{di}{dt} + i = 0$$

$$i(t) = \frac{E}{R_i} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

ويكتب حلها على الشكل التالي: