

الفيزياء: (12 نقطة) عملية الاشتعال في محركات البنزين

يتطلب احتراق خليط متفاعل يتكون من البنزين والهواء في محركات السيارات أحداث شراسة بين مرتبط شمعة الاشتعال (bougie d'allumage).

يتطلب ظهور هذه الشرارة توترا بين مرطبي الشمعة يفوق 10^4 volts. تتكون دائرة الاشتعال من دارتي منفصلتين كما هو مبين في الشكل (1) حيث:

(G): بطارية مؤتملة للتوتر قوتها الكهرمحركة $E = 12V$.

(B): وشيعة الدارة الاولية معاملة تحريضها L ومقاومتها مهملة.

(K): قاطع للتيار تتحكم فيه دارة تشغيل المحرك.

(r) مقاومة قابلة للضبط

(T): محول (transformateur) يؤدي وجوده الى ظهور توتر مرتفع u_2 بين مرطبي شمعة الاشتعال الموجودة في الدارة الثانوية.

يرتبط u_2 بالشدة اللحظية i للتيار في الدارة الاولية حسب العلاقة: $\frac{di}{dt} = \alpha \cdot u_2$ حيث α ثابتة موجبة مستقلة عن الزمن.

I- الجزء الاول: دراسة الدارة الاولية دون مكثف.

(1). القاطع K مغلق.

نمثل الدارة الاولية في هذه الحالة حسب الشكل 2

(1.1). اوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها الشدة اللحظية للتيار i .

(1.2). استنتج I_0 شدة التيار في النظام الدائم بدلالة برامترات الدارة.

(1.3). اثبت أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_L بين مرطبي وشيعة الدارة الاولية تكتب كما يلي:

$$rU_L + L \frac{du_L}{dt} = 0$$

(1.4). يكتب حل المعادلة السابقة على شكل: $u_L = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ حدد قيمة A .

(2). القاطع K مفتوح.


نفتح القاطع K في لحظة نعتبرها أصلا للتواريخ ($t=0$) ونلاحظ ظهور شرارة كهربائية بين مرطبيه. نتمذج طبقة الهواء بين مرطبي القاطع بموصل أومي مقاومته R .

يمثل الشكل 3 الدار الاولية في هذه الحالة.

(2.1). اوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها الشدة اللحظية للتيار الكهربائي i .


(2.2). يكتب حل المعادلة التفاضلية السابقة على الشكل

التالي: $i(t) = Ae^{-t/\tau} + B$.

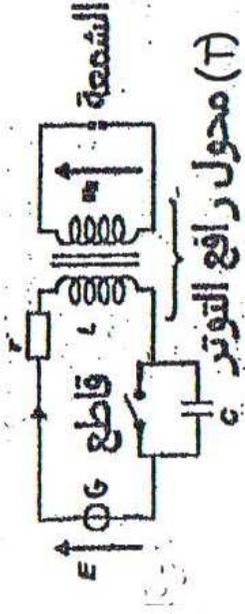


(T) محول رافع التوتر

الدارة الثانوية
ويجعله 4

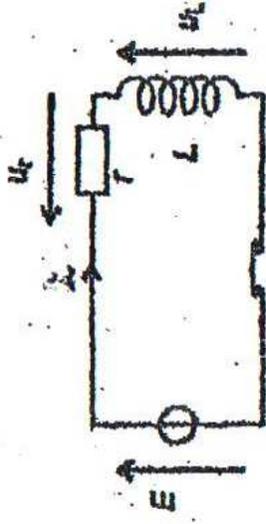


الوجيعة (2)

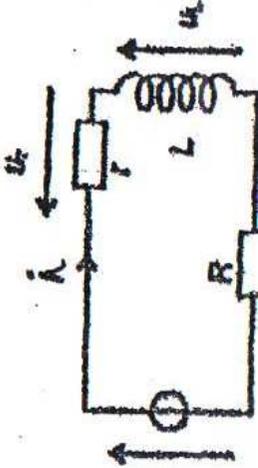

أثبت أن: $i(t) = (I_0 - \frac{E}{R+r})e^{-t/\tau} + \frac{E}{R+r}$ محددًا تعبير الثابتة الزمنية τ بدلالة برامترات الدارة.

1 (2.3). أوجد تعبير u_2 ، التوتر بين مرطبي شمعة الاشتعال بدلالة α ، R ، r ، E ، L و t .

II- الجزء الثاني: الدار والاولية في حالة وجود مكثف والقاطع مفتوح.

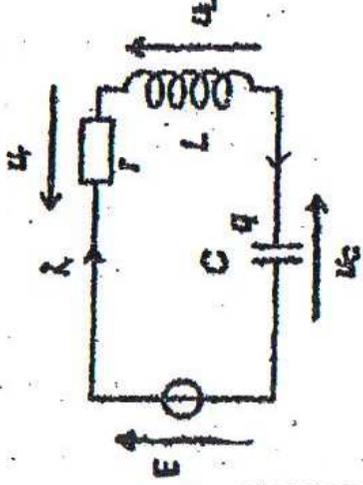

الوثيقة 4

لكي لا تتلف الشرارات القاطع عند فتحه، يتم تركيب مكثف على التوازي مع القاطع (الوثيقة 4).

عند تحقيق النظام الدائم في الدارة الأولية حيث شدة التيار $i = I_0$.

نفتح القاطع K ، عند لحظة نعتبرها أصلاً جيداً للتوازي $t = 0$.

1. بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_c بين مرطبي المكثف تكتب كالتالي:

$$LC\ddot{u}_c + rc\dot{u}_c + u_c = E$$

2. نهمل مقاومة الدارة الأولية.

1,5 (2.1). حدد تعبري كل من T_0 و λ ليكن حل المعادلة التفاضلية في حالة $(r = 0)$ هو:

$$u_c(t) = U_m \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) + \lambda$$

1,5 (2.2). بين أن: $U_m = \sqrt{E^2 + I_0^2 \frac{L}{C}}$ و $\text{tg } \varphi = -\frac{E}{I_0} \sqrt{\frac{C}{L}}$

1,5 (3). مقاومة الدارة غير مهمة.

أثبت أن الطاقة الكهرومغناطيسية E_T المختزنة في المكثف والوشبعة معا تحقق العلاقة التالية:

$$\frac{dE_T}{dt} = Pg - ri^2$$

حيث Pg القدرة اللحظية بين مرطبي البطارية.

الكيمياء: (8 نقط)

المعطيات: الجداء الأيوني للماء $Ke = 10^{-14}$ *منطقة العطف بعض الكواشف الملونة.

الكاشف	الهيبتانين	الزرق البروموتيمول	أحمر الميتيل
منطقة العطف	4.4	7.6	4.2
	3.1	6.1	6.2

حضر تفتي المختبر محلولين مائين قاعديين، أحدهما (S₁) لأمين RNH₂ والآخر (S₂) لإيثانولات الصوديوم C₂H₅ONa. إلا أنه نسي تسجيل إسمي المحلولين على القنينتين.

معطى: نسبة التقدم النهائي لتفاعل أيون الإيثانولات C₂H₅O⁻ مع الماء هي $\tau = 1$.
لتعرف على المحلولين وتحديد تركيزهما، قام تفتي المختبر بمعايرة كل منهما بواسطة محلول (S_a) لحمض

الكلوريدريك (Cl⁻aq + H₃O⁺). أخذ نفس الحجم V = 10ml من المحلولين (S₁) و (S₂) وعيرهما بواسطة نفس محلول حمض الكلوريدريك (S_a) ذي التركيز 0,1 mol l⁻¹. C_a = 0,1 mol l⁻¹.

مكنه تتبع تطور الـ pH أثناء المعايرة من الحصول على المنحنين جانبه (A) و (B) الممثلين لتغيرات الـ pH بدلالة الحجم V_a لمحلول حمض الكلوريدريك المضاف. (Δ_A) و (Δ_B) متوازيان مماسان للمنحني (A). (Δ_B) و (Δ_A) متوازيان مماسان للمنحني (B).
1. اكتب معادلة تفاعل كل قاعدة مع المـاء.

2. اكتب معادلة تفاعل المعايرة بالنسبة لكل قاعدة.

3. باستعمال المماسات حدد pH الخليط عند التكافؤ بالنسبة لكل منحني. استنتج معلا جوايك المنحني الموافق للمحلول (S₁).

4. حدد الكاشف الملون المناسب لمعايرة كل قاعدة.

5. اعتمادا على الجدول الوصفي لتفاعل معايرة المحلول (S₁) عند إضافة الحجم V_a = 4 ml

أثبت أن نسبة التقدم النهائي لهذا التفاعل هي: $\tau = 1 - \frac{10^{-pH}}{C_a V_a} (V_a + V)$ احسب قيمة τ.

6. حدد تركيز كل من المحلولين (S₁) و (S₂) اعتمادا على جدول تقدم تفاعل القاعدة RNH₂ مع الماء، حدد قيمة الثابتة pK_a للمزوجة

RNH₃⁺ / RNH₂

8. أوجد عند إضافة الحجم V_a = 4 ml نسبة هيمنة الأمين RNH₂.

